

Sławomir Kulesza

Technika cyfrowa

Minimalizacja form boolowskich

Wykład dla studentów III roku Informatyki

Wersja 1.0, 05/10/2010


Minimalizacja form boolowskich

Minimalizacja – proces przekształcania form boolowskich w celu otrzymania możliwie najprostszych form równoważnych.


Kryterium minimalizacji – obniżenie kosztu układu cyfrowego, skrócenie ścieżek propagacji sygnałów, ograniczenie liczby sygnałów w układzie.

Drogi minimalizacji – (1) zmniejszanie liczby bramek, (2) zmniejszanie liczby wejść bramek.

Sens minimalizaciji

 

	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

 

Wskaźnik złożoności

Zwykle nie wiadomo, czy dana forma boolowska jest poszukiwaną formą minimalną.

W celu oszacowania złożoności form boolowskich stosuje się tzw. wskaźnik złożoności (kosztu):

$$Z = LT + LL$$

LT – liczba termów formy boolowskiej

LL – liczba literałów w formie boolowskiej

Wskaźnik Z powinien przyjmować wartość możliwie małą.

Przykład oszacowania wskaźnika Z

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Kanoniczna forma iloczynowa:

$$f(X) = (x_1 + x_2) \cdot (x_1' + x_2) \Rightarrow Z = 2 + 3 = 5$$

Kanoniczna forma sumacyjna:

$$f(X) = x_1' \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2 \Rightarrow Z = 2 + 3 = 5$$

Forma minimalna:

$$f(X) = x_2 \Rightarrow Z = 1 + 1 = 2$$

Metody minimalizacji

(1) M. algebraiczne: bazują na tożsamościach i prawach algebry Boole'a.

Wady: podejście niesystematyczne (brak algorytmu), trudno określić moment osiągnięcia formy minimalnej, tylko do form o niewielkiej złożoności.

(2) M. graficzne: siatki Karnaugh'a.

Wady: ograniczona liczba zmiennych wejściowych (do 5).

(3) M. numeryczne: metoda Quine'a-McCluskeya, metoda Espresso.

Wady: minimalizowane formy zwykle muszą posiadać określoną postać, problemy NP-trudne (Q-MC).

Zalety: pozwalają w systematyczny sposób dojść do formy minimalnej, dostępne oprogramowanie niekomercyjne.

Implikanty funkcji logicznej

Funkcja logiczna g jest **implikantem** funkcji f wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi implikacja:

$$\forall x_1 x_2 \dots x_k \in X [g(x_1 x_2 \dots x_k) = 1] \Rightarrow [f(x_1 x_2 \dots x_k) = 1]$$

Każda kombinacja liniowa termów w formie boolowskiej jest więc implikantem funkcji opisywanej tą formą.

Implikant prosty w formie sumacyjnej n -zmiennych jest takim iloczynem m -literałów ($m \leq n$), że po odrzuceniu choćby jednego literału przestaje być implikantem tej funkcji

Nieredukowalne formy boolowskie

Twierdzenie 1:

Każdą formę boolowską można przekształcić do postaci sumy zawierającej wyłącznie implikanty proste.

Twierdzenie 2:

Suma implikantów prostych formy boolowskiej, która po odrzuceniu któregośkolwiek z nich nie opisuje funkcji logicznej f jest nieredukowalną formą boolowską.

W trakcie minimalizacji można otrzymać jedną lub więcej nieredukowalnych form boolowskich. Wybiera się wówczas formę o najmniejszej złożoności Z .

Istotne implikanty proste i jądro formy

Niech dana jest forma:

$$f(a,b,c) = a'b'c + a'bc + a'bc' + abc' + ab'c'$$

Wówczas można pokazać, że:

$$f(a,b,c) = a'c + a'b + ac'$$

$$f(a,b,c) = a'c + bc' + ac'$$

Otrzymaliśmy 2 nieredukowalne formy boolowskie o $Z = 8$.

Wspólne implikanty proste $a'c$ oraz ac' są tzw. istotnymi implikantami prostymi, które tworzą jądro formy boolowskiej.

Wszystkie nieredukowalne formy boolowskie danej funkcji logicznej zawierają to samo jądro.


Ogólny schemat minimalizacji

Określ wszystkie implikanty proste formy boolowskiej

Wyznacz jądro formy
(istotne implikanty proste)

Wyznacz nieredukowalne formy boolowskie

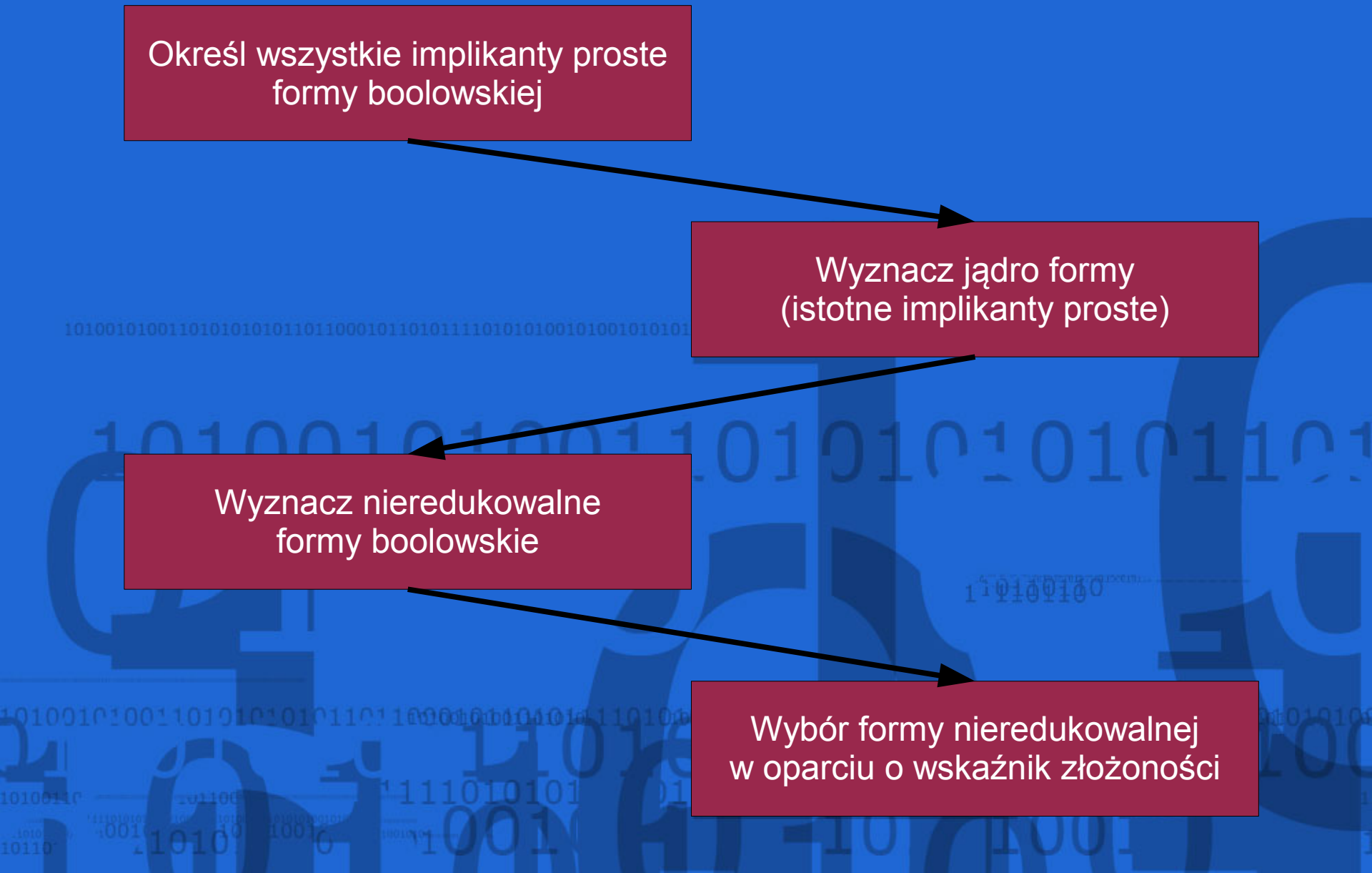Wybór formy nieredukowalnej
w oparciu o wskaźnik złożoności



Narzędzia minimalizacji

Minimalizacja ilości literałów w formie boolowskiej korzysta z praw i tożsamości algebry Boole'a:

$$F(a,b) = ab + ab' = a(b + b') = a$$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$G(a,b) = a'b' + ab' = (a' + a)b' = b'$$

A	B	G
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0


n-kostki boolowskie

Funkcję boolowską n zmiennych można przedstawić w postaci n -wymiarowej kostki (n -kostki).

Każdy wierzchołek (0-kostka) reprezentuje jeden z możliwych mintermów. Dwa wierzchołki są sąsiednimi, jeżeli opisujące je liczby dwójkowe różnią się na jednej pozycji.

Każda krawędź łącząca dwa sąsiednie wierzchołki stanowi 1-kostkę opisaną $(n-1)$ -zmiennymi (1-kostka pokrywa dwie 0-kostki).

n-kostki boolowskie

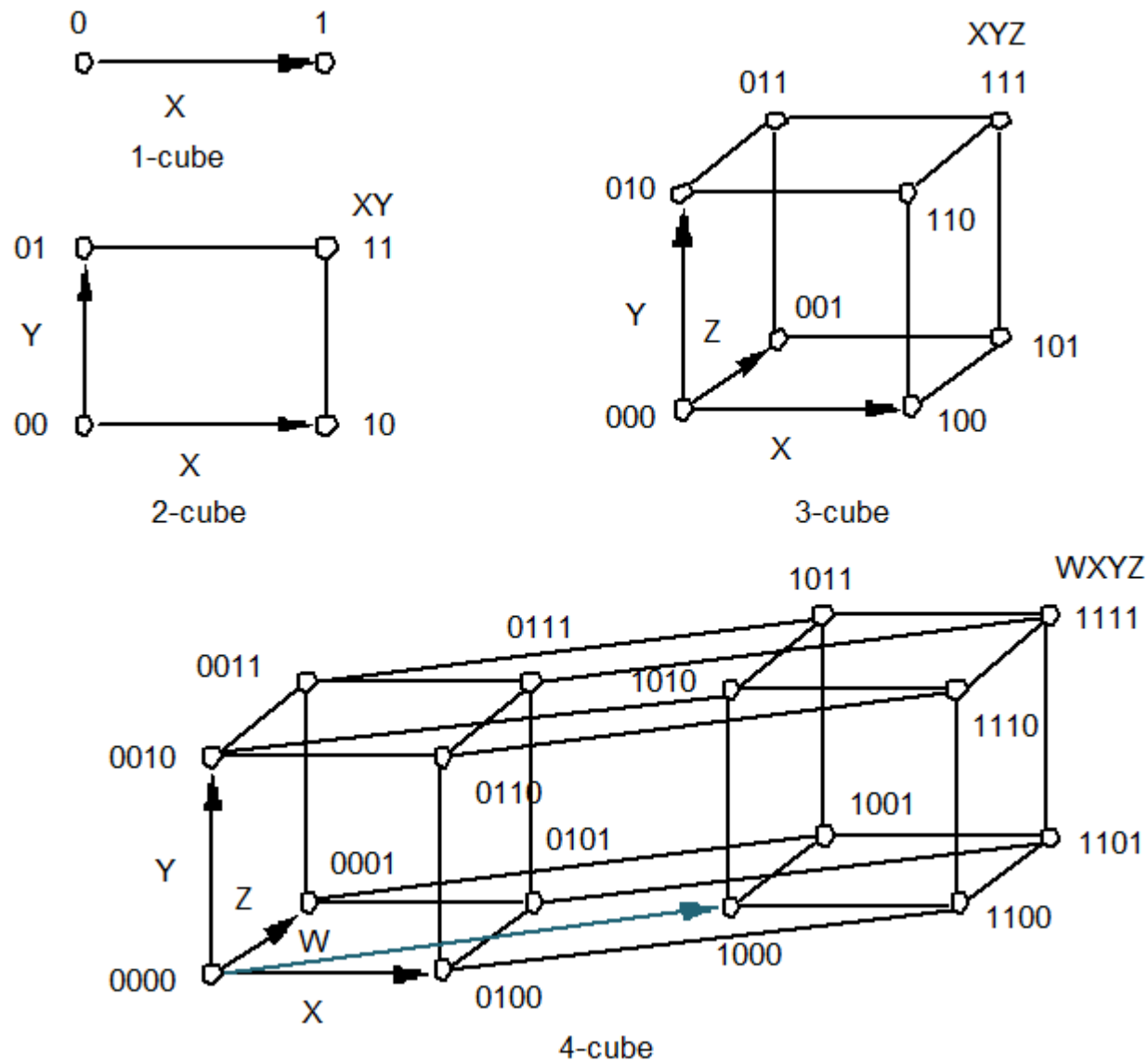


Ex.: Przeniesienie pełnego sumatora

Mapowanie funkcji logicznej:

● - 1, ○ - 0, x - stany d

A	B	Cin	Cout
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

Zbiór wszystkich 1-mintermów jest pokrywany przez sumę 1-kostek:



$$C_{\text{out}} = BC_{\text{in}} + AB + AC_{\text{in}}$$

Ex.: Minimalizacja formy niezupełnej

Niech dana jest forma niezupełna: $f(x,y,z) = \sum(0,4,6,7(3,5))$

Mapowanie funkcji logicznej:

● - 1, ○ - 0, x - stany d

  

Forma nieredukowalna: $f(x,y,z) = x + y'z'$

Siatki Karnaugh

Siatka Karnaugh dla funkcji n -zmiennych składa się z 2^n -pól, w które wpisuje się wartości funkcji dla wszystkich termów.

Współrzędne krutek opisuje się w kodzie Graya, stąd termy z sąsiednich krutek różnią się stanem jednej zmiennej.

Sklejanie sąsiednich krutek pozwala na eliminację zmiennej występującej w stanie 1 oraz 0: $(a+a')b = b$.


b		0	1
a	0	0 $a'b'$	1 $a'b$
	1	2 ab'	3 ab

bc		00	01	11	10
a	0	0 $a'b'c'$	1 $a'b'c$	3 $a'bc$	2 $a'bc'$
	1	4 $ab'c'$	5 $ab'c$	7 abc	6 abc'

cd		00	01	11	10
ab	00	0 $a'b'c'd'$	1 $a'b'c'd$	3 $a'b'cd$	2 $a'b'cd'$
	01	4 $a'bc'd'$	5 $a'bc'd$	7 $a'bcd$	6 $a'bcd'$
	11	12 $abc'd'$	13 $abc'd$	15 $abcd$	14 $abcd'$
	10	8 $ab'c'd'$	9 $ab'c'd$	11 $ab'cd$	10 $ab'cd'$

Sklejanie oczek siatki

Dopuszczalne jest sklejanie sąsiednich oczek jedynie w prostokątne grupy liczące 2^n -pól, przy czym można sklejać pola na brzegach siatki.

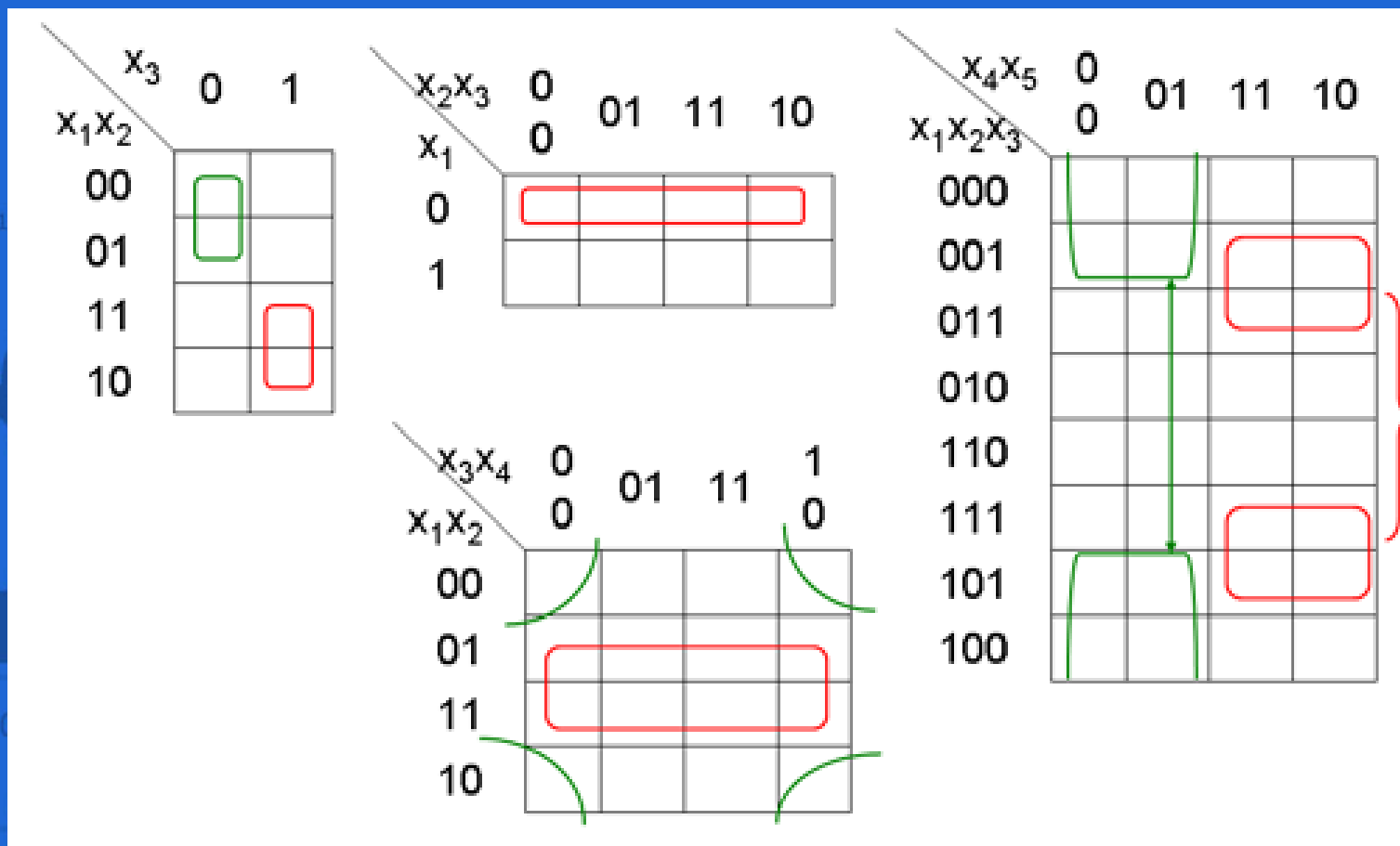

Ex. 1. Minimalizacja na siatce Karnaugh

$$f(A,B,C) = A'B'C' + A'B'C + A'BC + ABC \quad Z = 4 + 12 = 16$$

Tablica stanów

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Siatka Karnaugh

BC

A

	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0

Po minimalizacji: $f(A,B,C) = A'B' + BC \quad Z = 2 + 4 = 6$

Ex. 2. Minimalizacja na siatce Karnaugh

	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

1) Wpisanie funkcji do tablicy

2) Zakreślanie pętelek

Z pętelkami kojarzymy iloczyn zmiennych (prostych lub zanegowanych)

$x_1x_2 \backslash x_3$		0	1
00		0	1
01		0	1
11		1	1
10		0	1

$$f = x_1x_2 + x_3$$

Ex. 3. Minimalizacja na siatce Karnaugh

$$f = \Sigma[0, 5, 6, 7, 10, (2, 3, 11, 12)]$$

x_3x_4	00	01	11	10
x_1x_2				
00	1	0	-	-
01	0	1	1	1
11	-	0	0	0
10	0	0	-	1

x_3x_4	00	01	11	10
x_1x_2				
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$$f = \bar{x}_1x_3 + \bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_4 + \bar{x}_1x_2x_4$$

Ex. 4. Minimalizacja na siatce Karnaugh

$$y = ab'c'd' + a'b'cd + a'bc'd + ab'cd' + a'b'c'd + a'bcd + abc'd' + abc'd$$

$$Z = 8 + 8 \cdot 4 = 40$$

Opis na siatce Karnaugh ►

ab \ cd	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11	1	1		
10	1			1

Różne pola mogą się pokrywać, gdyż $x + x = x$

Dwie sąsiednie kratki jedynkowe (**1-kostka**) ► eliminacja **jednej** zmiennej:

Np.
$$ab'c'd' + ab'cd' = ab'd'(c' + c) = ab'd'$$

Cztery sąsiednie kratki (**2-kostka**) ► eliminacja **dwu** zmiennych:

Np.
$$a'b'cd + a'bc'd + a'b'c'd + a'bcd = a'd$$

Ex. 4. Minimalizacja na siatce Karnaugh

Wszystkie możliwe sklejania ► forma o pięciu termach:

$$y = ab'd' + a'd + abc' + bc'd + ac'd'$$

► Jeśli przynajmniej jedna kratka w polu danego implikanta prostego nie jest również objęta polem innego implikanta prostego, to taki implikant prosty jest **ISTOTNY**. Zbiór tych implikantów tworzy **JĄDRO**.

Jądro formy stanowią zatem implikanty $ab'd'$ i $a'd$.

► Należy wybrać minimalną liczbę pozostałych implikantów prostych, które pokrywają wszystkie pola nieobjęte przez jądro.

Wystarczy jeden implikant abc' .

Trzy sklejenia ► forma **minimalna** o trzech termach:

$$y = ab'd' + a'd + abc' \quad Z = 3 + 2 \cdot 3 + 2 = 11$$

Implikanty proste na siatce Karnaugh

W interpretacji tablic Karnaugh **implikant prosty** odpowiada grupie jedynek (i kresek), której nie można powiększyć.

Diagram Karnaugh showing a 4x4 grid with variables x_1, x_2, x_3, x_4 .

Columns: x_3x_4 (0, 01, 11, 10)
Rows: x_1x_2 (00, 01, 11, 10)

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	0	01	11	10
00	1	0	–	–
01	0	1	1	1
11	–	0	0	0
10	0	0	–	1


Annotations:

- Black box around the top-right 2x2 area (cells (00,11), (00,10), (01,11), (01,10)) labeled: Implikant $\bar{x}_1x_3x_4$
- Green box around the bottom-left 2x2 area (cells (01,11), (01,10), (11,11), (11,10)) labeled: Prosty implikant \bar{x}_1x_3
- Red box around the bottom-right 2x2 area (cells (11,11), (11,10), (10,11), (10,10)) labeled: To nie jest Implikant!

Realizacja AND-OR

$x_1x_2 \backslash x_3$	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	1
10	1	0
 
$$y = x_1x_2 + x_1\bar{x}_3 + x_2\bar{x}_3$$




Realizacja NAND

$x_1x_2 \backslash x_3$	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	1
10	1	0

$$y = x_1x_2 + x_1\bar{x}_3 + x_2\bar{x}_3$$
 
$$y = \overline{x_1x_2} \cdot \overline{x_1\bar{x}_3} \cdot \overline{x_2\bar{x}_3}$$



Sklejanie zer

Na siatce Karnaugh można także sklejać zera. Pamiętać należy jedynie, iż w ten sposób otrzymamy **kanoniczną postać iloczynową** funkcji logicznej.

		A			
		00	01	11	10
CD	AB	00	01	11	10
	00	1	0	0	1
	01	0	1	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

Diagram Karnaugh showing a 4x4 grid with variables A, B, C, and D. The grid contains 1s and 0s. The 0s are located at positions (A,B,C,D) = (0,1,0,0), (1,1,0,0), (0,0,1,0), and (1,0,1,0). The 1s are located at positions (A,B,C,D) = (0,0,0,0), (0,1,0,1), (1,1,0,1), (1,0,0,1), (0,0,1,1), (0,1,1,1), (1,1,1,1), and (1,0,1,1). The diagram includes groupings for variables A, B, C, and D, and a final expression for F.

$$F = (\bar{B} + C + D) (\bar{A} + C + \bar{D}) (B + C + \bar{D})$$

zastąp F przez F', 0 zamień na 1 i na odwrot

$$\bar{F} = B \bar{C} \bar{D} + A \bar{C} D + B C D$$


$$\bar{\bar{F}} = \overline{B \bar{C} \bar{D} + A \bar{C} D + B C D}$$

$$F = (\bar{B} + C + D) (\bar{A} + C + \bar{D}) (B + C + \bar{D})$$

Realizacja OR-AND

x_1x_2 \ x_3	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	1
10	1	0
 
$$y = (x_1 + x_2)(x_1 + \bar{x}_3)(x_2 + \bar{x}_3)$$




Realizacja NOR

$x_3 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

$$y = \overline{(x_1 + x_2)(x_1 + \bar{x}_3)(x_2 + \bar{x}_3)}$$
 
$$y = \overline{x_1 + x_2} + \overline{x_1 + \bar{x}_3} + \overline{x_2 + \bar{x}_3}$$



Układy wielowyjściowe

W przypadku układów o wielu wyjściach dobrze jest poszukiwać implikantów wspólnych dla form wyjściowych, a nie poszukiwać implikantów prostych dla każdej formy z osobna.

$$y_1 = \Sigma(2,3,5,7,8,9,10,11,13,15)$$

$$y_2 = \Sigma(2,3,5,6,7,10,11,14,15)$$

$$y_3 = \Sigma(6,7,8,9,13,14,15)$$

ab \ cd	cd			
	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

cd \ ab	00	01	11	10
00			1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1	1	1	1

$$y_1 = a\bar{b} + bd + \bar{b}c$$

cd \ ab	00	01	11	10
00			1	1
01		1	1	1
11			1	1
10			1	1


$$y_2 = c + \bar{a}bd$$

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01			1	1
11		1	1	1
10	1	1		

$$y_3 = bc + a\bar{c}d + a\bar{b}\bar{c}$$

7 bramek AND

Układy wielowyjściowe

 

$$y_1 = \textcircled{1} \bar{b}c + \textcircled{2} \bar{a}bd + \textcircled{3} abd + \textcircled{4} abc$$


$$y_2 = \textcircled{1} \bar{b}c + \textcircled{2} \bar{a}bd + \textcircled{5} bc$$

$$y_3 = \textcircled{3} abd + \textcircled{4} abc + \textcircled{5} bc$$

5 bramek AND

... a poprzednio było
7 bramek AND!!!

Ex. Komparator 2-bitowy

 

Schemat blokowy
i tablica prawdy

4-wejściowe mapy Karnaugh
dla każdej z 3 funkcji wyjściowych

A	B	C	D	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	0	0	1	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	0	1	0
		1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
		0	1	1	0	0
		1	0	0	1	0
		1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
		0	1	0	0	1
		1	0	1	0	0
		1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1
		0	1	0	0	1
		1	0	0	0	1
		1	1	1	0	0

Ex. Komparator 2-bitowy

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	1	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	1

K-map for F_1

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	0	0	0	0
	01	1	0	0	0
	11	1	1	0	1
	10	1	1	0	0

K-map for F_2

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	0	1	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	1	0

K-map for F_3

$$F_1 = A' B' C' D' + A' B C' D + A B C D + A B' C D'$$

$$F_2 = A' B' D + B' C D + A' C$$

$$F_3 = B C' D' + A C' + A B D'$$

$= (A \text{ xnor } C) (B \text{ xnor } D) \leftarrow$ forma prostsza, ale nie w postaci kanonicznej
 1 na przekątnych map Karnaugh odpowiada funkcjom XOR/XNOR

Algorytm minimalizacji na siatce K.

Krok 1:

Wybierz element na mapie Karnaugh nie powiązany z żadnym implikantem.

Krok 2:

Znajdź wszystkie sąsiedzkie pokrycia danego pola o maksymalnej powierzchni (2^n), czyli implikanty proste.

Powtórz krok 1 i 2 aż znajdziesz wszystkie implikanty proste.

Krok 3:

Wyszukaj wszystkie istotne implikanty proste (pola pokrywane tylko przez 1 implikant prosty).

Krok 4:

Pola niepokryte przez istotne implikanty proste pokryj najmniejszą możliwą ilością implikantów prostych.

Ex. Budowanie minimalnego pokrycia

$$f(A,B,C,D) = \sum(4,5,6,8,9,10,13(0,7,15))$$

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	X	1	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	X	X	0
	10	0	1	0	1

Diagram showing the initial Karnaugh map for the function $f(A,B,C,D)$. The map is a 4x4 grid with columns labeled AB (00, 01, 11, 10) and rows labeled CD (00, 01, 11, 10). The function is defined by the sum of minterms (4,5,6,8,9,10,13), with don't care terms (0,7,15) in parentheses. The map shows 1s in cells (00,01), (01,01), (01,11), (10,01), (10,11), and (10,10). Don't care terms (X) are in cells (00,00), (11,01), (11,11), and (11,10). The map is annotated with blue brackets indicating the groups for the first prime implicant: a vertical group of four cells (01,00) to (01,10) and a horizontal group of four cells (00,01) to (10,01).

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	X	1	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	X	X	0
	10	0	1	0	1

Diagram showing the Karnaugh map after the first prime implicant is identified. The first prime implicant is a vertical group of four cells (01,00) to (01,10), highlighted with a blue rectangle. The second prime implicant is a horizontal group of four cells (00,01) to (10,01), highlighted with a blue rectangle. The map is annotated with blue brackets indicating the groups for the first prime implicant.

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	X	1	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	X	X	0
	10	0	1	0	1

Diagram showing the Karnaugh map after the first prime implicant is identified. The first prime implicant is a vertical group of four cells (01,00) to (01,10), highlighted with a blue rectangle. The second prime implicant is a horizontal group of four cells (00,01) to (10,01), highlighted with a blue rectangle. The map is annotated with blue brackets indicating the groups for the first prime implicant.

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	X	1	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	X	X	0
	10	0	1	0	1

Diagram showing the Karnaugh map after the first prime implicant is identified. The first prime implicant is a vertical group of four cells (01,00) to (01,10), highlighted with a blue rectangle. The second prime implicant is a horizontal group of four cells (00,01) to (10,01), highlighted with a blue rectangle. The map is annotated with blue brackets indicating the groups for the first prime implicant.

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	X	1	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	X	X	0
	10	0	1	0	1

Diagram showing the Karnaugh map after the first prime implicant is identified. The first prime implicant is a vertical group of four cells (01,00) to (01,10), highlighted with a blue rectangle. The second prime implicant is a horizontal group of four cells (00,01) to (10,01), highlighted with a blue rectangle. The map is annotated with blue brackets indicating the groups for the first prime implicant.

AB \ CD		A			
		00	01	11	10
C	00	X	1	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	X	X	0
	10	0	1	0	1

Diagram showing the Karnaugh map after the first prime implicant is identified. The first prime implicant is a vertical group of four cells (01,00) to (01,10), highlighted with a blue rectangle. The second prime implicant is a horizontal group of four cells (00,01) to (10,01), highlighted with a blue rectangle. The map is annotated with blue brackets indicating the groups for the first prime implicant.

Narzędzia komputerowe minimalizacji

<http://www-ihs.theoinf.tu-ilmenau.de/~sane/projekte/karnaugh/>

Function

Minimized term

$x_3 + x_1 \& x_0 + x_2 \& x_0 + x_2 \& x_1$

Karnaugh table

		0	1	1	0	x0
		0	0	1	1	x1
0	0	0	1	1	0	
0	1	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	
x3	x2					

Edit function

Edit value table

New value table

Wiring schematic

Info

Deutsche Version

<http://karnaugh.shuriksoft.com/>

Karnaugh Minimizer

File Map Tools Help

Open map Save map Fill with Formula Sets Truth table Analyze Report Options

A B \ C D E	000	001	011	010	110	111	101	100
00	*	0	*	0	0	1	1	0
01	1	0	0	0	1	1	1	0
11	1	1	0	0	1	1	1	0
10	*	0	0	0	0	1	1	0

$C'E + B'C'D + IC'D'E + A'B'D'E$

- $C'E$
- $B'C'D$
- $IC'D'E$
- $A'B'D'E$

Metoda Quine'a-McCluskeya

Metoda Q-McC jest metodą algorytmiczną, dającą się zaimplementować numerycznie. Przebieg minimalizacji:

Selekcja prostych implikantów
na grupy w zależności od ilości '1'



Wyszukanie wszystkich możliwych
par różniących się zawartością
tylko 1 bitu



Wybór optymalnego
pokrycia minimalnego

Ex. 1. Minimalizacja Q-McC

Zminimalizujemy funkcję 4 zmiennych:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum(3, 7, 10, 11, 15)$$

Selekcja prostych implikantów
na grupy w zależności od liczby 1

0011	(3)
1010	(10)
0111	(7)
1011	(11)
1111	(15)

Wyszukanie wszystkich możliwych
par różniących się zawartością
na 1 pozycji

0x11	(3, 7)
x011	(3, 11)
101x	(10, 11)
x111	(7, 15)
1x11	(11, 15)

xx11	(3, 7, 11, 15)
	(3, 11, 7, 15)

Poszukiwane rozwiązanie:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2' x_3 + x_3 x_4$$

Ex. 2. Minimalizacja Q-McC

Zminimalizujemy funkcję 4 zmiennych:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum(1, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15)$$

Selekcja prostych implikantów
na grupy w zależności od liczby 1

0001	(1)
0100	(4)
0011	(3)
0110	(6)
1100	(12)
0111	(7)
1110	(14)
1111	(15)

Wyszukanie wszystkich możliwych
par różniących się zawartością
na 1 pozycji

00x1	(1,3)
01x0	(4,6)
x100	(4,12)
0x11	(3,7)
011x	(6,7)
x110	(6,14)
11x0	(12,14)
x111	(7,15)
111x	(14,15)

x1x0	(4,6,12,14)
x11x	(6,7,14,15)

Następny krok – selekcja najlepszego minimalnego pokrycia:

Ex. 2. Minimalizacja Q-McC

Generacja tablicy Quine'a

	x1x0	x11x	00x1	0x11
0001	—	—	⊙	—
0100	⊙	—	—	—
0011	—	—	v	v
0110	v	v	—	—
1100	⊙	—	—	—
0111	—	v	—	v
1110	v	v	—	—
1111	—	⊙	—	—

Poszukiwane pokrycie minimalne:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_2 x_4' + x_2 x_3 + x_1' x_2' x_4$$