

Sławomir Kulesza

Technika cyfrowa  
**Projektowanie automatów  
synchronicznych**


Wykład dla studentów III roku Informatyki

Wersja 2.0, 20/12/2012


# Automaty skończone

- Układy sekwencyjne nazywane są także automatami skończonymi (Finite State Machine – FSM). Istnieją dwa formalne modele FSM:
  - Model Moore’a
    - Wyjście jest tylko funkcją stanu
    - Wyjście opisywane razem ze stanem.
  - Model Mealy’ego
    - Wyjście jest funkcją wejścia i stanu
    - Wyjście opisywane nad strzałką przejścia.


# Automat Mealy'ego

 

Funkcja wyjść:  $Y^t = f(S^t, X^t)$

 



# Automat Moore'a

 

Funkcja wyjść:  $Y^t = f(S^t)$
  
# Diagramy stanów a. Mealy'ego i Moore'a

- Diagram stanów a. Mealy'ego mapuje wejścia i stany wewn. na wyjścia



- Diagram stanów a. Moore'a mapuje stany wewn. na wyjścia

# Tablice przejść i wyjść automatów Mealy'ego i Moore'a

## ■ Tablica stanów a. Moore'a


Present State	Next State		Output
	x=0	x=1	
0	0	1	0
1	0	2	0
2	0	2	1

## ■ Tablica stanów a. Mealy'ego

Present State	Next State		Output	
	x=0	x=1	x=0	x=1
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1
 
# Modele mieszane

- W rzeczywistych układach spotyka się mieszany opis automatów:
- Stan 00: Moore
- Stany 01, 10, 11: Mealy
- Uproszczony opis wyjścia






# Stany równoważne układu

- **Dwa stany układu są równoważne, gdy w odpowiedzi na dowolne słowo wejściowe generują identyczne słowo wyjściowe.**
- **Inaczej, dwa stany układu są równoważne, gdy pod wpływem tego samego wejścia generują identyczne wyjście i jednocześnie ich następny stan dla dowolnego wejścia jest taki sam.**

# Stany równoważne układu

 **Stany S3 i S2 są równoważne, bo:**


- Generują identyczne wyjście dla tego samego wejścia
- Generują identyczny stan następny dla tego samego wejścia





 
# Redukcja stanów równoważnych

- Stany S3 i S2 można zredukować
- Na nowym diagramie widać, że także stany S1 i S2 są równoważne


 
# Analiza układów sekwencyjnych


- **Input:**  $x(t)$
- **Output:**  $y(t)$
- **State:**  $(A(t), B(t))$
- Jaka jest postać funkcji wyjścia?
- Jaka jest postać funkcji następnego stanu?



# Analiza układów sekwencyjnych
 
## ■ Postaci funkcji przełączających:

- $A(t+1) = A(t)x(t) + B(t)x(t)$
- $B(t+1) = \bar{A}(t)x(t)$
- $y(t) = \bar{x}(t)(B(t) + A(t))$




# Deskryptory układów sekwencyjnych

## Tablica przejść

- $A(t+1) = \underline{A(t)} \underline{x(t)} + \underline{B(t)} \underline{x(t)}$
- $B(t+1) = \bar{\underline{A(t)}} \underline{x(t)}$
- $y(t) = \bar{\underline{x(t)}} (\underline{B(t)} + \underline{A(t)})$

Present State		Input	Next State		Output
A(t)	B(t)	x(t)	A(t+1)	B(t+1)	y(t)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

 

# Automaty skończone

- Układy sekwencyjne nazywane są także automatami skończonymi (Finite State Machine – FSM). Istnieją dwa formalne modele FSM:
  - Model Moore’a
    - Wyjście jest tylko funkcją stanu
    - Wyjście opisywane razem ze stanem.
  - Model Mealy’ego
    - Wyjście jest funkcją wejścia i stanu
    - Wyjście opisywane nad strzałką przejścia.



# Efektywne algorytmy

Z twierdzenia Gödla wynika, że formalizmy matematyczne są niezupełne  $\rightarrow$  istnieją twierdzenia, których nie można w ramach danego formalizmu dowieść  $\rightarrow$  nie można zautomatyzować procesu dowodzenia matematycznego oraz procesu obliczeniowego  $\rightarrow$  istnieją twierdzenia, których nie da się dowieść algorytmicznie.

Maszyna Turinga jest „testerem” algorytmów  $\rightarrow$  algorytm wykonywany przez MT jest wykonywany w ogóle.

Automaty skończone są prostszymi wersjami MT, pozbawionymi nieskończonej pamięci. Nie mogą wykonywać np. nieskończonych rekurencji (mnożenie dwóch dowolnych liczb).

# Automaty synchroniczne i asynchroniczne

**Automat asynchroniczny** nie posiada wejścia zegarowego (synchronizującego), stan wewnętrzny (i odpowiadające mu wyjście) zmienia się wraz ze zmianą sygnału wejściowego → **Mealy**

**Automat synchroniczny** posiada wejście zegarowe (synchronizujące) wyznaczające chwile, w których może się zmienić stan wewnętrzny. W pozostałym czasie automat jest niewrażliwy na zmiany stanu wejściowego → **Moore**


Każdy układ asynchroniczny można traktować jak synchroniczny z nieskończenie wysoką częstotliwością taktowania lub .

# Ogólna struktura automatu

Blok wzbudzeń  
(synchroniczny/asynchroniczny)

Moore


Mealy

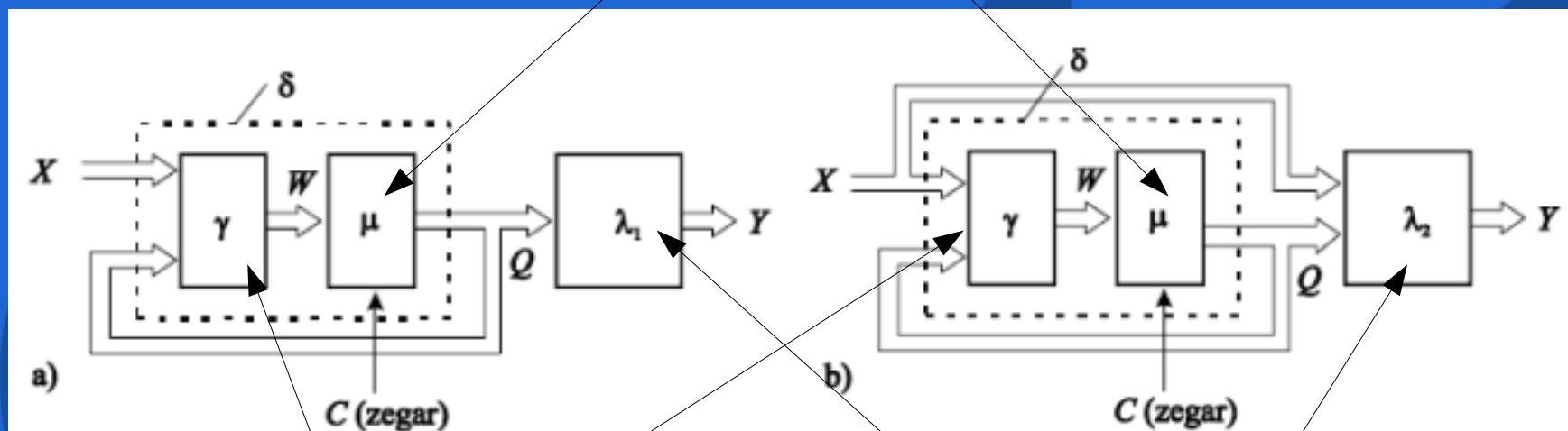


Blok wejściowy  
(kombinacyjny, asynchroniczny)

Blok wyjściowy  
(kombinacyjny, asynchroniczny)


# Automat Mealy'ego

 

Funkcja wyjść:  $Y^t = f(S^t, X^t)$

 

# Automat Moore'a

 


Funkcja wyjść:  $Y^t = f(S^t)$

# Mealy vs. Moore


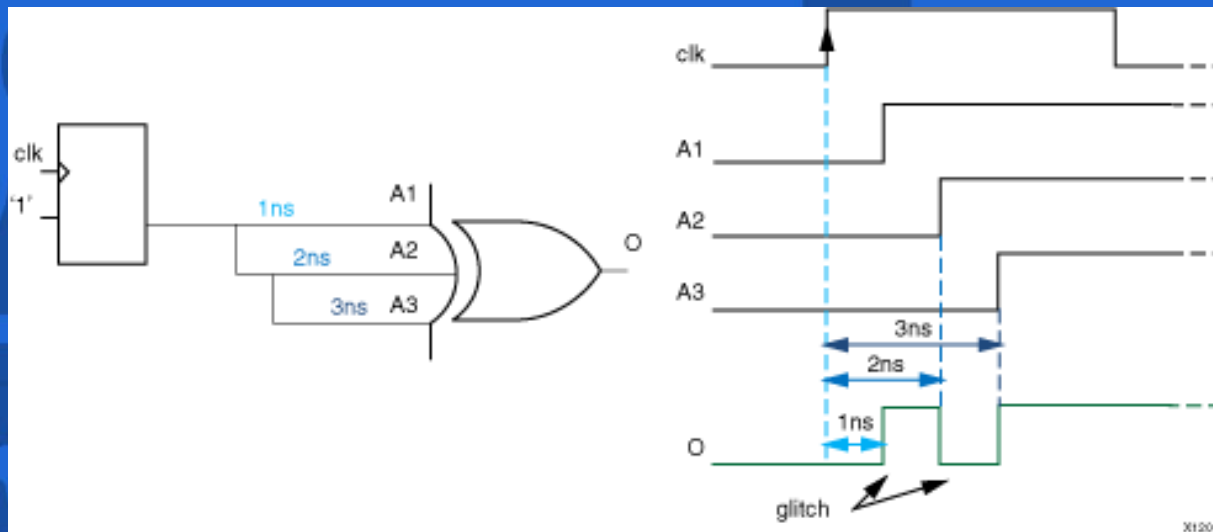
## Automaty Mealy'ego są prostsze

- Mniejsza liczba stanów, prostszy układ
- Szybsza reakcja na zmiany wejścia – brak oczekiwania na sygnał zegara
- Asynchroniczne wyjścia i sprzężenia zwrotne niosą zagrożenia – wyścigi krytyczne i niekrytyczne (races), niestabilność sygnałów wejściowych przenosi się na sygnał wyjściowy (feedthrough loops), czas ustalania się sygnałów (glitching)





# Automaty Mealy'ego

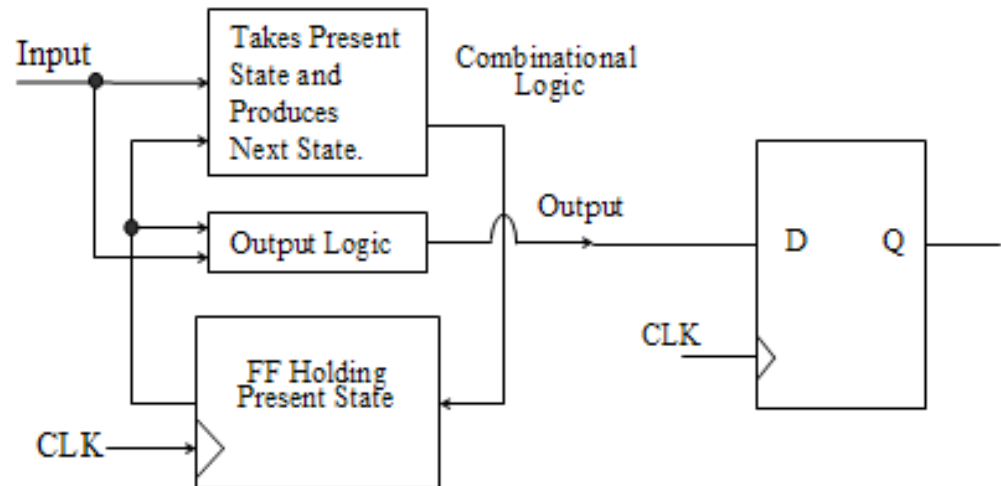
 


# Mealy vs. Moore

## Automaty Moore'a są bezpieczniejsze


- Pewniejsze działanie
- Zmiana wyjścia zsynchronizowana z sygnałem zegarowym (z opóźnieniem 1 taktu)
- Wolniejsze działanie
- Przerwanie ścieżki sygnału od wejścia do wyjścia układu
- Zwykle bardziej rozbudowana część wyjściowa
- Większa liczba stanów i przerzutników

# Automaty Moore'a

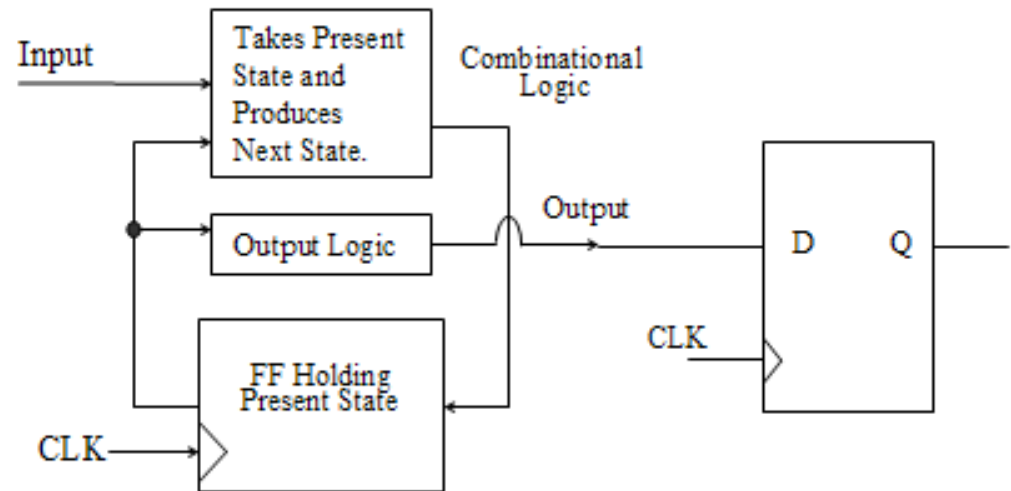 


# Mealy vs. Moore

## Mealy Machine

 

## Moore Machine

 

# Procedura projektowania automatów synchronicznych

1. Diagram stanów (graf przejść)
2. Minimalizacja liczby stanów wewnętrznych
3. Tablica przejść-wyjść
4. Kodowanie stanów wewnętrznych
5. Tablica wzbudzeń przerzutników
6. Funkcje wzbudzeń przerzutników
  - zminimalizuj układ korzystając z map Karnaugh
7. Funkcje wyjść
8. Schemat układu



# Potencjalne problemy projektowania FSM

1. Nadmiarowość kodowania stanów wewnętrznych – niewłaściwa inicjalizacja
2. Nadmiarowość kodowania stanów wewnętrznych – możliwe pętle w obrębie stanów nieużywanych
3. Nadmiarowość kodowania stanów wewnętrznych – konieczność sprowadzenia do stanu właściwego
4. Jednoczesna zmiana co najmniej dwóch bitów stanu wewnętrznego – wyścigi krytyczne i niekrytyczne (a. asynchroniczne).

# Kodowanie stanów układu

- Każdemu z  $m$ -stanów układu należy przypisać unikalny identyfikator
- Min. długość identyfikatora  $n$  wynosi:

$$n = \text{ceil}(\log_2 m)$$

- Wygodnie jest czasami opisywać stany słowami dłuższymi niż  $n$ -bitowe, pozostaje wówczas  $(2^n - m)$ -stanów nieużywanych.

# Kodowanie stanów FSM

Dla  $m$ -stanów wewnętrznych FSM i  $n$ -bitów kodu ( $m \geq n \geq \log_2 m$ ) liczba możliwych kodów wynosi:

$$N_K = \frac{2^n!}{(2^n - m)!}$$

Ex.:  $n = 3, m = 4, N_K = 1680$

# Przykłady kodowania stanów

1. Kodowanie proste (porządkowe):

000, 001, 010, 011, ...

2. Kodowanie w kodzie Graya:

000, 010, 011, 010, ...

3. Kodowanie losowe (random):

010, 111, 011, 101, ...

4. Kodowanie z pojedynczym gorącym bitem  
(one-hot):

0001, 0100, 0010, 0001

# Kodowanie z pojedynczym gorącym bitem

1. n-stanów kodowanych przy pomocy n-przerzutników, np.:

Porządkowe  $\rightarrow$  00, 01, 10, 11

One-hot  $\rightarrow$  0001, 0010, 0100, 1000

2. Łatwa kontrola poprawności działania bloku przerzutników

3. Skomplikowany diagram stanów  $\rightarrow$  złożony układ

4. Rozbicie układu na 2 podukłady daje  $(n+m)$ -przerzutników zamiast  $(n*m)$ .




# Kodowanie z pojedynczym gorącym bitem

- Zwykle układ działa szybciej. FSM z dużą liczbą silnie zakodowanych stanów spowalniają swoje działanie.
- Prostota projektu
- Prostota modyfikacji działania
- Łatwa kontrola działania
- Łatwe diagnozowanie usterek

# 3-bitowy licznik binarny ze zmianą kierunku zliczania (0 FWD/1 REV)

Diagram stanów:

 

# 3-bitowy licznik binarny ze zmianą kierunku zliczania (0 FWD/1 REV)

Tablica przejść-wyjść (Moore):

Q	X=0	X=1	Y
A	B	H	000
B	C	A	001
C	D	B	010
D	E	C	011
E	F	D	100
F	G	E	101
G	H	F	110
H	A	G	111

# 3-bitowy licznik binarny ze zmianą kierunku zliczania (0 FWD/1 REV)

Tablica przejść-wyjść (Mealy):

Q	Q <sup>+</sup>		Y <sup>+</sup>	
	X=0	X=1	X=0	X=1
A	B	H	001	111
B	C	A	010	000
C	D	B	011	001
D	E	C	100	010
E	F	D	101	011
F	G	E	110	100
G	H	F	111	101
H	A	G	000	110

# 3-bitowy licznik binarny ze zmianą kierunku zliczania (0 FWD/1 REV)

Kodowanie stanów:


1. Kodowanie proste – brak bloku wyjść, ale większa wrażliwość na zakłócenia stanów wewnętrznych

2. Kodowanie w kodzie Graya – większa stabilność układu, ale dodatkowo logika wyjściowa

3. Kodowanie z pojedynczym 'gorącym bitem' (One-Hot Assignment) – największa nadmiarowość, ale możliwość kontroli działania
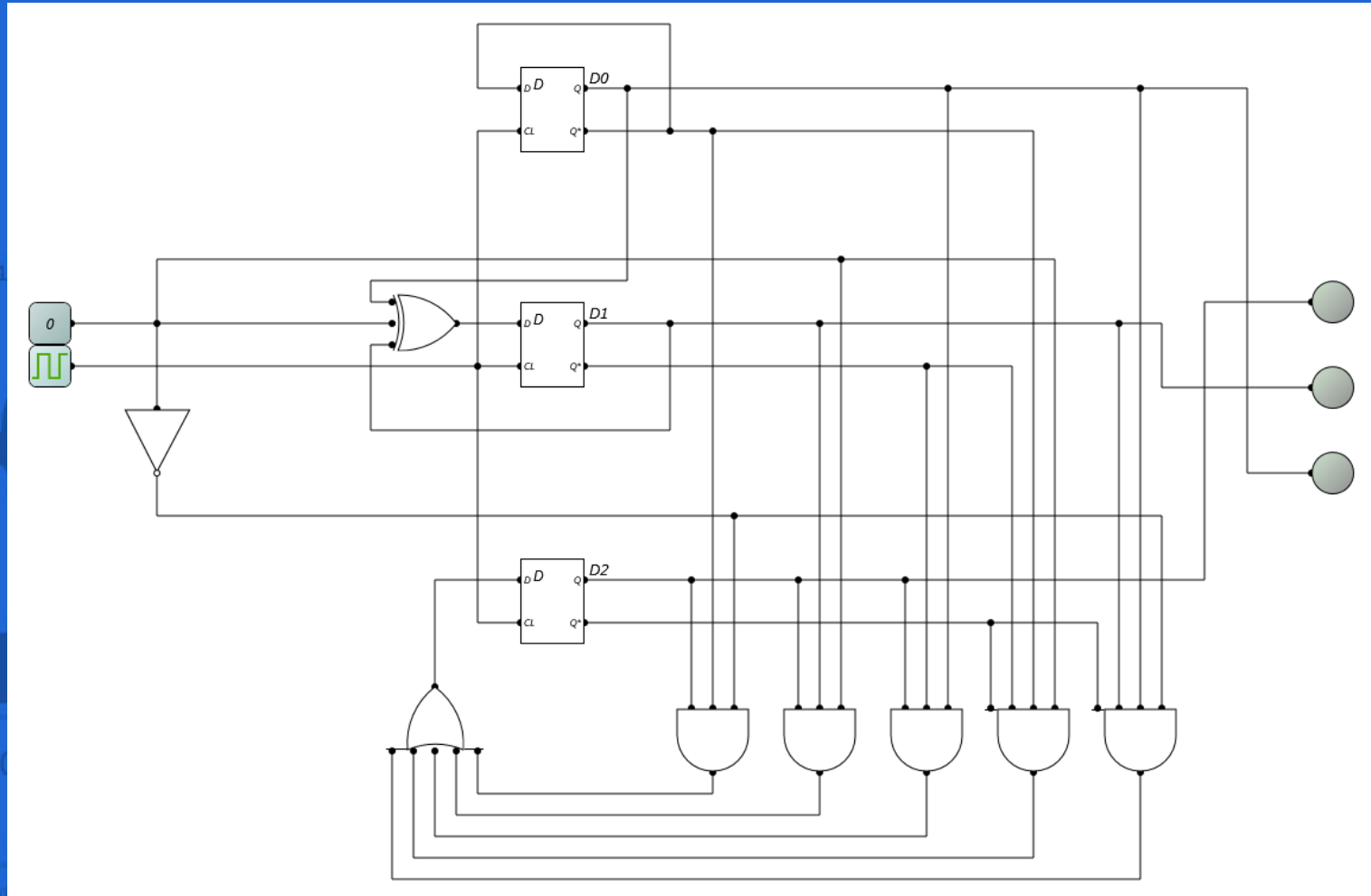
# 3-bitowy licznik binarny ze zmianą kierunku zliczania (0 FWD/1 REV)


Schemat układu (proste kodowanie stanów):





# 3-bitowy licznik binarny ze zmianą kierunku zliczania (0 FWD/1 REV)

Schemat układu (one-hot):

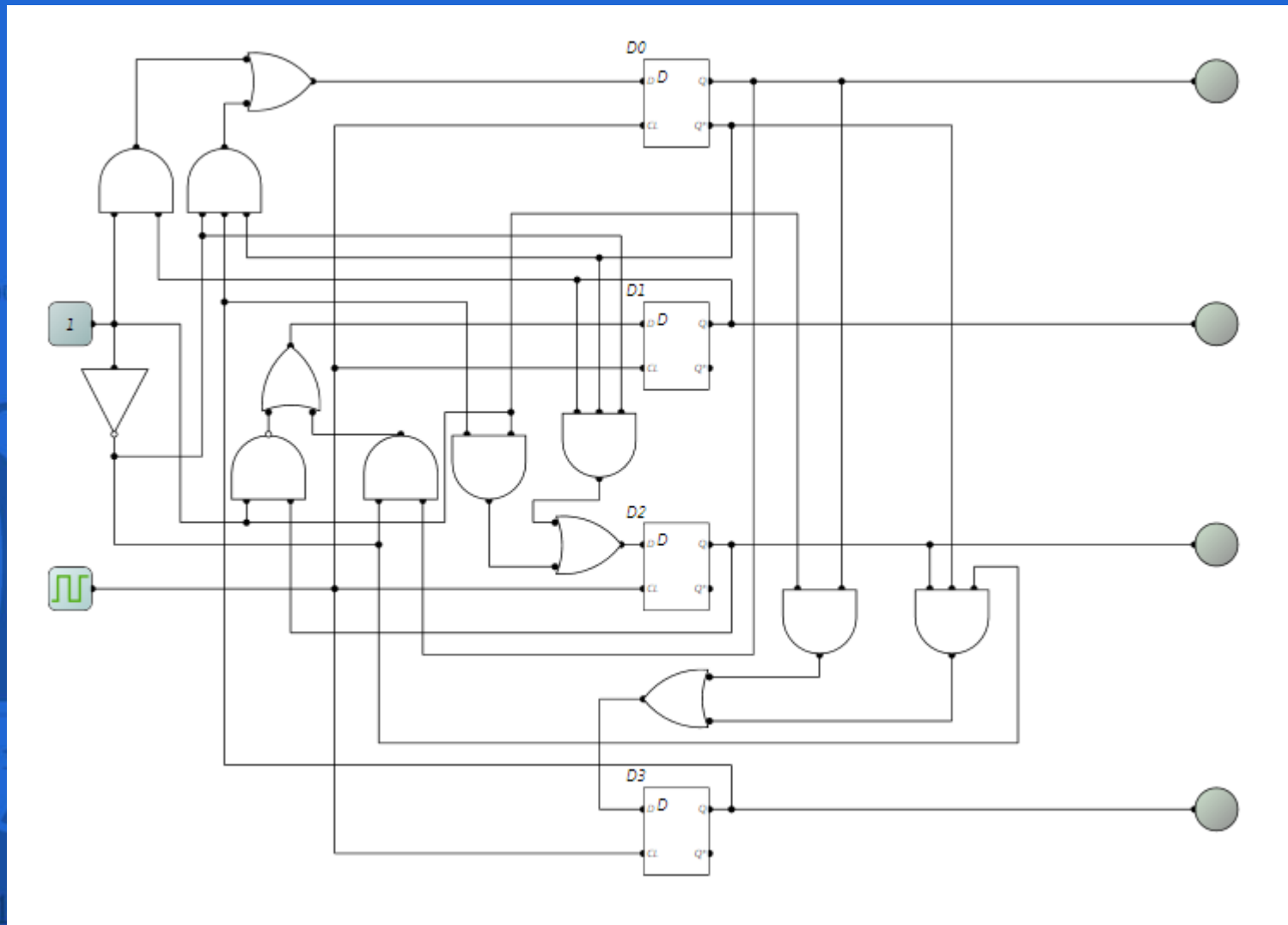


# Detektor sekwencji '1101'

- **Przykład: detektor ciągu 1101**
  - Zauważmy, że np. ciąg 1111101 zawiera 1101, zaś podciągiem jest np. "11".
- **Zatem, detektor musi pamiętać wystąpienie dwóch jedynek przed nadejściem kolejnego znaku.**
- **Ponadto, ciąg 1101101 zawiera 1101 jako podciąg początkowy i końcowy nałożone na siebie, tj. 1101101 lub 1101101.**
- **Wspólnym znakiem obu podciągów jest środkowa 1, 1101101.**
- **Ciąg 1101 musi być wykrywany za każdym razem, gdy pojawi się w ciągu wejściowym.**

# Detektor sekwencji '1101' – Mealy

- **Kompletna tabela stanów.**

Present State	Next State		Output	
	x=0	x=1	x=0	x=1
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

 


- **Jak wyglądałby diagram i tabela dla modelu Moore'a?**

# Detektor sekwencji '1101' - Moore

„Moore is more”

Present State	Next State		Output y
	x=0	x=1	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	D	C	0
D	A	E	0
E	A	C	1

 

# Przypisanie stanów – przykład 1

Stan bieżący	Stan kolejny		Wyjście	
	x=0	x=1	x=0	x=1
A	A	B	0	0
B	A	B	0	1

- **Jakie są możliwości opisania stanów układu słowami binarnymi przy minimalnej liczbie bitów?**
  - **2 sposoby:**  $A = 0, B = 1$  lub  $A = 1, B = 0$

## Przypisanie stanów – przykład 2

Stan bieżący	Stan kolejny		Wyjście	
	x=0	x=1	x=0	x=1
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

- **Ilość możliwych przypisań stanów:**
  - $4! = 24$
- **Czy sposób przypisania wpływa na koszt układu?**



# Przypisanie stanów – przykład 2

- **Przypisanie porządkowe:**

A = 0 0, B = 0 1, C = 1 0, D = 1 1

- **Wynikowa tablica stanów:**

Present State	Next State		Output	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
0 0	0 0	0 1	0	0
0 1	0 0	1 0	0	0
1 0	1 1	1 0	0	0
1 1	0 0	0 1	0	1

# Przypisanie stanów – przykład 2

- **Przypisanie w kodzie Graya:**

$A = 0\ 0$ ,  $B = 0\ 1$ ,  $C = 1\ 1$ ,  $D = 1\ 0$

- **Wynikowa tablica stanów:**

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
0 0	0 0	0 1	0	0
0 1	0 0	1 1	0	0
1 1	1 0	1 1	0	0
1 0	0 0	0 1	0	1

# Poszukiwanie równań wej/wyj przerzutników (przykład 2)

- Przypisanie porządkowe, przerzutniki D
- Mapy Karnaugh dla  $D_1$ ,  $D_2$  i  $Z$ :

$D_1$

	X	
	0	0
	0	1
$Y_2$	0	0
$Y_1$	1	1

$D_2$

	X	
	0	1
	0	0
$Y_2$	0	1
$Y_1$	1	0

$Z$

	X	
	0	0
	0	0
$Y_2$	0	0
$Y_1$	0	1

# Optymalizacja przypisania porządkowego (przykład 2)

<b>D<sub>1</sub></b>		X	
	0	0	
	0	1	
	0	0	Y <sub>2</sub>
Y <sub>1</sub>	1	1	

<b>D<sub>2</sub></b>		X	
	0	1	
	0	0	
	0	1	Y <sub>2</sub>
Y <sub>1</sub>	1	0	

<b>Z</b>		X	
	0	0	
	0	0	
	0	0	Y <sub>2</sub>
Y <sub>1</sub>	0	1	

$$D_1 = Y_1 \bar{Y}_2 + X \bar{Y}_1 Y_2$$

$$D_2 = \bar{X} Y_1 \bar{Y}_2 + X \bar{Y}_1 \bar{Y}_2 + X Y_1 Y_2$$

$$Z = X Y_1 \bar{Y}_2$$

Gate Input Cost = 22

# Poszukiwanie równań wej/wyj przerzutników (przykład 2)

- Przypisanie w kodzie Graya, przerzutniki D
- Mapy Karnaugh dla  $D_1$ ,  $D_2$  i  $Z$ :

$D_1$

	X	
	0	0
	0	1
$Y_2$	1	1
$Y_1$	0	0


$D_2$

	X	
	0	1
	0	1
$Y_2$	0	1
$Y_1$	0	1

$Z$

	X	
	0	0
	0	0
$Y_2$	0	0
$Y_1$	0	1
 
# Optimalizacja przypisania w kodzie Graya (przykład 2)



$$D_1 = Y_1 Y_2 + X \bar{Y}_2$$

$$D_2 = X$$

$$Z = X Y_1 \bar{Y}_2$$

Gate Input Cost = 9



# Przypisanie „1 przerzutnik na stan” (One-Hot Assignment)

- **Przykładowe przypisanie dla 4 stanów:**  
 $(Y_3, Y_2, Y_1, Y_0) = 0001, 0010, 0100, 1000.$
- **W równaniach wystarczy wypisać tylko zmienną przyjmującą dla stanu wartość 1, np. stan 0001 jest opisany przez  $Y_0$  zamiast  $\overline{Y_3} \overline{Y_2} \overline{Y_1} Y_0$ , gdyż wszystkie kody z 0 lub co najmniej dwiema 1 posiadają wartości „don't care” w następnym stanie.**
- **Logika kombinacyjna może być prostsza, ale koszt przerzutników wyższy – końcowy koszt trudny do oszacowania.**

# Przypisanie „1 przerzutnik na stan” (One-Hot Assignment)

- **One-Hot Assignment:**

A = 0001, B = 0010, C = 0100, D = 1000

**Wynikowa tablica stanów:**

Present State	Next State		Output	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
0001	0001	0010	0	0
0010	0001	0100	0	0
0100	1000	0100	0	0
1000	0001	0010	0	1

# Optymalizacja „1 przerzutnik na stan” (One-Hot Assignment)

- Równania na podstawie położeń 1 w kolumnie następnego stanu tabeli stanów:

$$D_0 = \bar{X}(Y_0 + Y_1 + Y_3) \text{ or } X \bar{Y}_2$$

$$D_1 = X(Y_0 + Y_3)$$

$$D_2 = X(Y_1 + Y_2) \text{ or } X(\overline{Y_0 + Y_3})$$

$$D_3 = \bar{X} Y_2$$

$$Z = XY_3$$

Gate Input Cost = 15


- Pośredni koszt logiki kombinacyjnej plus koszt przerzutników.

# Realizacja „1 przerzutnik na stan” (One-Hot Assignment)


## ■ Dostępne elementy:

- Przerzutnik D (prosty) z resetem
- Bramki NAND (4-wejściowe) z inwerterami

## ■ Układ pierwotny:

 

# Końcowa postać układu

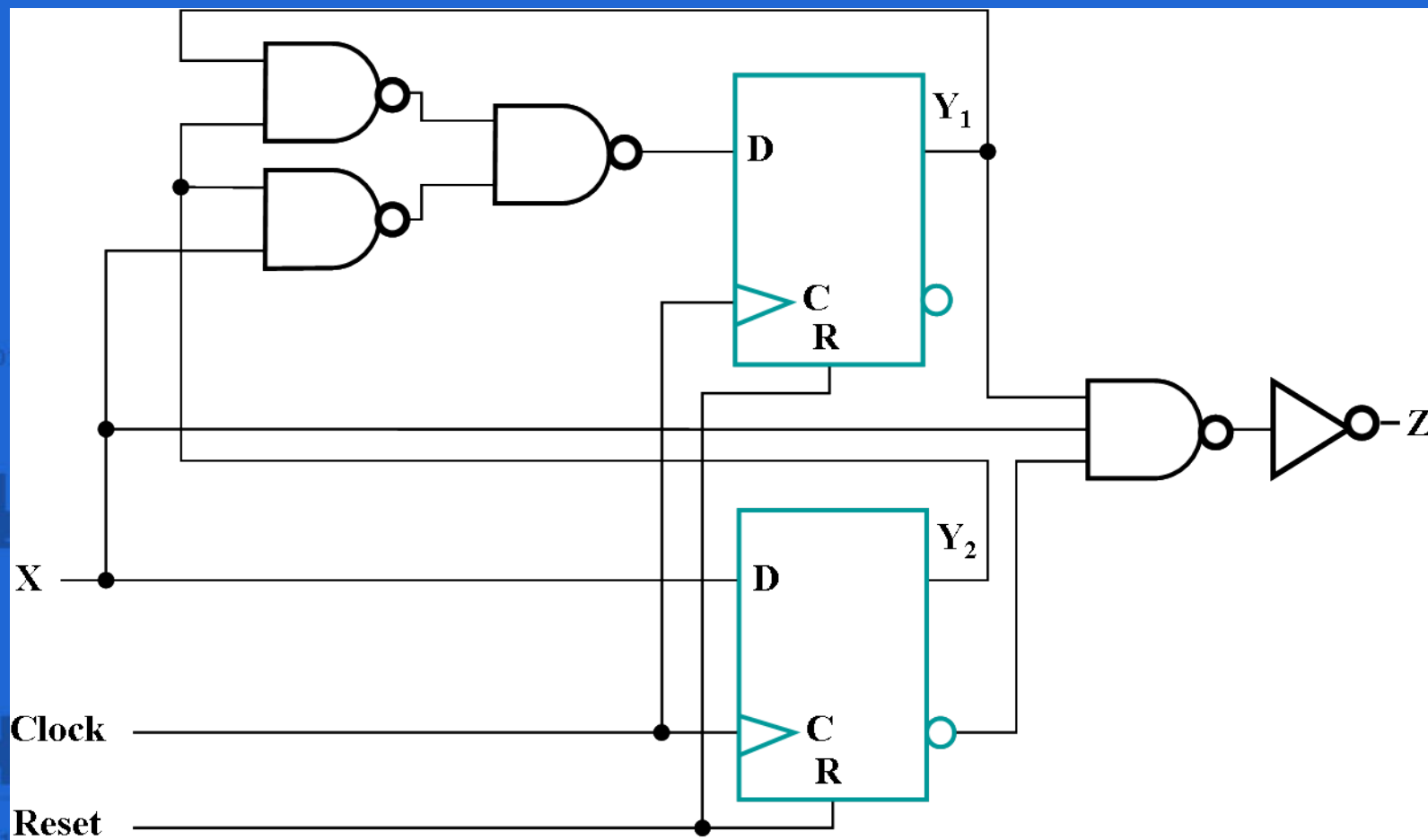


# Sekwencyjny akumulator modulo 3

- **Cel:** projekt 2-bitowego, sekwencyjnego akumulatora modulo 3
- **Definicje:**
  - Sumator modulo  $n$  – sumator, który wynik przedstawia jako resztę z dzielenia modulo  $n$ 
    - $(2 + 2) \bmod 3 = 1$
  - Akumulator – układ kumulujący słowa pojawiające się na wejściu przez dodanie bieżącej wartości wejścia do bieżącego wyniku na wyjściu; wyjście początkowo równe jest 0.
- **Oznaczenie zmiennych:** suma skumulowana  $(Y_1, Y_0)$ , wejście  $(X_1, X_0)$ , wyjście  $(Z_1, Z_0)$



# Sekwencyjny akumulator modulo 3

## Diagram stanów - Moore

 

# Sekwencyjny akumulator modulo 3

## Tablica stanów

$X_1X_0 \backslash Y_1Y_0$	00	01	11	10	$Z_1Z_0$
	$Y_1(t+1),$ $Y_0(t+1)$	$Y_1(t+1),$ $Y_0(t+1)$	$Y_1(t+1),$ $Y_0(t+1)$	$Y_1(t+1),$ $Y_0(t+1)$	
A (00)	00	01	X	10	00
B (01)	01	10	X	00	01
- (11)	X	X	X	X	11
C (10)	10	00	X	01	10

- Przypisanie stanów:  $(Y_1, Y_0) = (Z_1, Z_0)$
- Opisanie stanów w kodzie Graya

# Sekwencyjny akumulator modulo 3

## Równania wejściowe przerzutników D

- Równania wejściowe przerzutników D:

**D<sub>1</sub>**

		X <sub>1</sub>	
		X	1
	1	X	
Y <sub>1</sub>	X	X	X
	1		X
		X <sub>0</sub>	

Y<sub>0</sub>

**D<sub>0</sub>**


		X <sub>1</sub>	
	1	X	
	1	X	1
Y <sub>1</sub>	X	X	X
		X	
		X <sub>0</sub>	

Y<sub>0</sub>

- $D_1 = \overline{X_1}\overline{X_0}Y_1\overline{Y_0} + \overline{X_1}X_0\overline{Y_1}Y_0 + X_1\overline{X_0}\overline{Y_1}\overline{Y_0} = \overline{X_1}\overline{X_0}Y_1 + X_0Y_0 + X_1\overline{Y_1}\overline{Y_0}$
- $D_0 = \overline{X_1}\overline{X_0}\overline{Y_1}Y_0 + \overline{X_1}X_0\overline{Y_1}\overline{Y_0} + X_1\overline{X_0}\overline{Y_1}Y_0 = \overline{X_1}\overline{X_0}Y_0 + X_1Y_0 + X_0\overline{Y_1}\overline{Y_0}$

# Sekwencyjny akumulator modulo 3


## Schemat układu

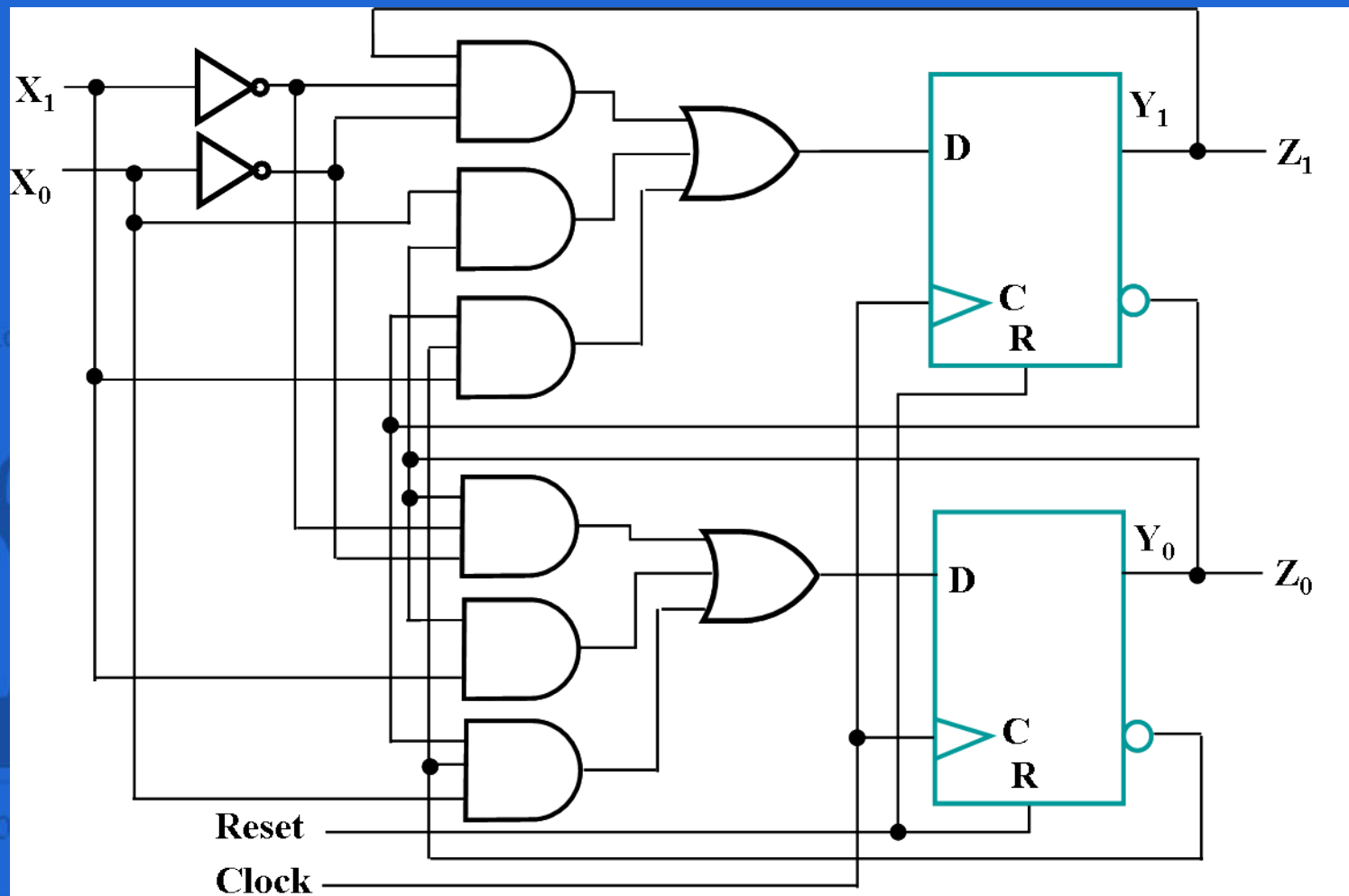

# Automaty niepełne

Należy z ostrożnością projektować automaty, w których liczba stanów wewnętrznych jest mniejsza niż  $2^n$ , gdyż rodzą one problemy z właściwą inicjalizacją.

# Licznik niepełny

 


Present State			Next State		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	—	—	—
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	—	—	—
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	—	—	—


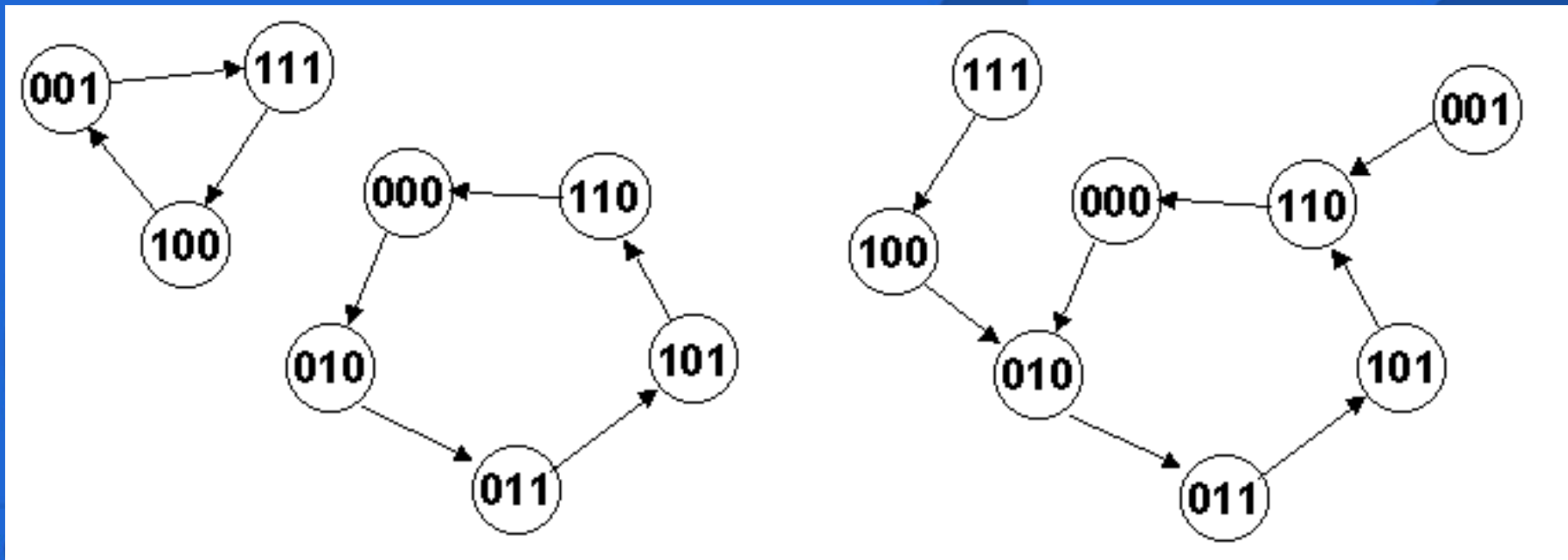
# Problem niewłaściwej inicjalizacji


Należy zadbać, aby układ nie zapętlił się lub nie wpadł w niedozwolone stany wewnętrzne przy niewłaściwej inicjalizacji.


 
# Automaty samostartujące

Taki projekt zapewnia niewrażliwość na niewłaściwą inicjalizację, aczkolwiek może ograniczyć elastyczność minimalizacji.

Rozwiązanie alternatywne (niesamostartujące) – asynchroniczne ustawianie automatu w stanie początkowym.



Present State			Next State		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0