

# Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne


Rafał Walkowiak

3.12.2015

# Przypomnienie - podział układów cyfrowych

- **Układy kombinacyjne** – pozbawione właściwości pamiętania stanów, realizujące funkcje logiczne w oparciu o bramki i inne proste układy cyfrowe.
- **Układy sekwencyjne** - posiadają własność pamiętania stanów logicznych, zbudowane dodatkowo z przerzutników.

# Element pamiętający

 


Na wyjściu układu logicznego może być utrzymywana stała wartość logiczna przez zastosowanie **sprzężenia zwrotnego**, w którym **wyjście układu jest połączone z wejściem** w taki sposób, aby **podtrzymać stan** na wyjściu.

S' – nie SET, ustawianie – wprowadzenie wyjścia w 1

R' – nie RESET, zerowanie – wprowadzanie wyjścia w 0


„Nie” oznacza, że aktywny poziom na tym wejściu jest niski i taki poziom realizuje opisane nazwą wejścia działanie.

# Zatrask RS

 

t	Set'	Reset'	Q	Q'
1	0	1	1	0
2	1	1	1	0
3	1	0	0	1
4	1	1	0	1
5	0	0	1	1
6	1	1	?	?


Set'	Reset'	Q	Q'
1	0	0	1
0	1	1	0
1	1	Q(-1)	Q'(-1)
0	0	1	1

 

Q(-1) Q'(-1) stany poprzednie na wyjściach , strzałkami przerywanymi oznaczono przejścia do/z stanu niestabilnego 00
 
# Zatrask RS



przykładowa symulacja rzeczywista (realizacja w  
FPGA DE2)




Momenty zmian na wyjściach struktury wynikają z praktycznej realizacji układu cyfrowego w układzie FPGA.

Równanie charakterystyczne zatrzasku/przerzutnika RS  $Q^+ = QR' + S$

# Zatrask bramkowy

  

Wewnątrz układu przerzutnik RS aktywny poziomem niskim:

- $C=0$  wejścia nieaktywne
- $C=1$  wpisywanie informacji
- $C$   zapamiętanie stanu

Ustawianie wyjść  $Q:=D$ ,  $Q':=D'$


Zapamiętanie informacji z wejścia D przy opadającym zboczach C.

Przerzutnik (ang. flip-flop) zatraskowy typu D.

Równanie charakterystyczne:

$$Q^+ = D$$

## Zatrzaszk bramkowany RS SYMULACJA

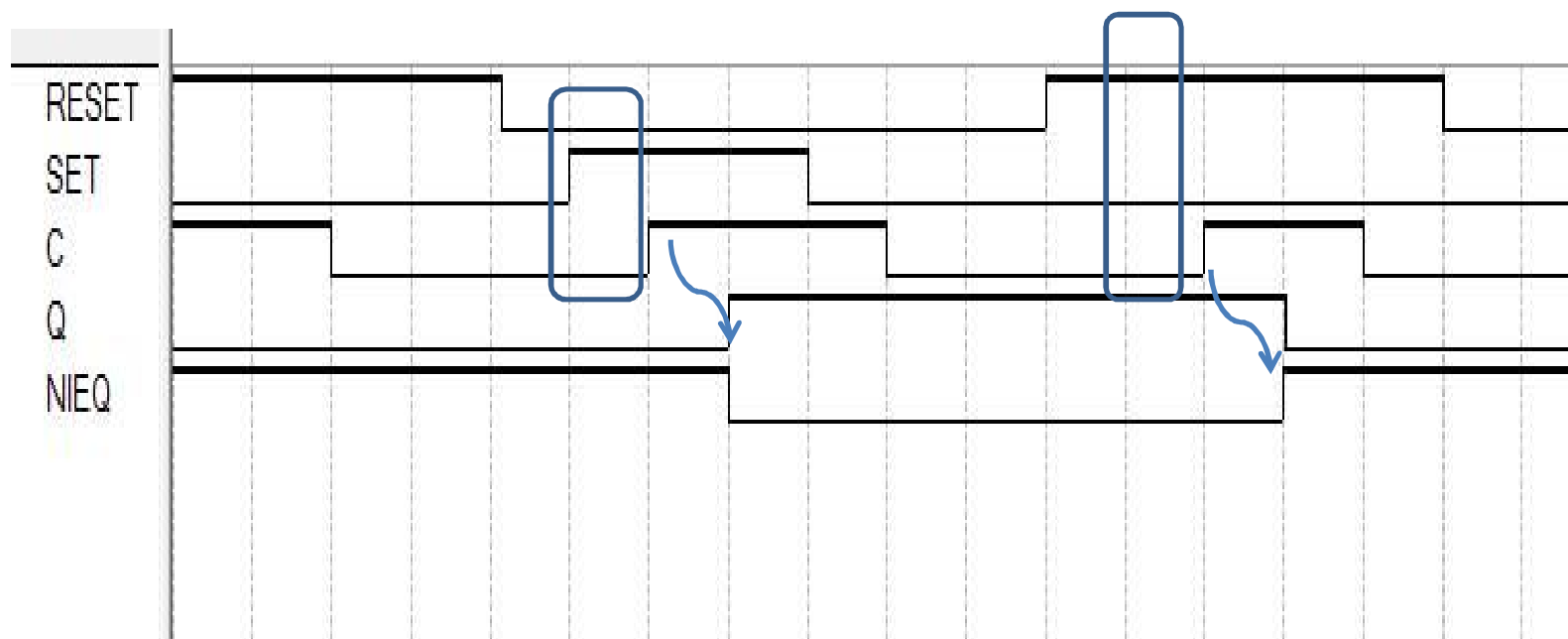


Widoczny na wykresie obszar przygotowania wejść RESET i SET przed uaktywnieniem wejścia C.

Po czasie propagacji zmiany widoczne na wyjściach.

Brak aktywności wejścia C uniemożliwia propagację zmian z wejścia na wyjścia.

# Przerzutnik D typu master-slave

 

Realizacja: połączenie szeregowe 2 zatrząskóv bramkowanych




Zegar:

- Zbocze opadające zegara umożliwia wprowadzenie wartości z wejścia na wyjście **pierwszego** przerzutnika, zmiany na wejściu powinny się dokonać przed tym zboczem.
- Zbocze narastające powoduje przepisanie wartości na wyjście **drugiego** przerzutnika.
- Efekt na wyjściu widoczny po zboczu narastającym.
- Impuls niski **odpowiedniej szerokości** niezbędny do zmiany stanu przerzutnika.



   
# Przerzutnik D – przełączany zboczem


- Zmiany na wyjściu wywoływane **wyłącznie zboczem** narastającym sygnału zegarowego (wyłącznie opadającym rzadziej)
- Poziom sygnału na wejściu informacyjnym D może ulegać zmianom **do momentu** wyznaczonego parametrem: **czasu wyprzedzenia**  $t_s$  (setup time) **przed zboczem zegarowym**.
- Poziom sygnału na wejściu informacyjnym D może ulegać zmianom **po momencie** wyznaczonym parametrem: **czasu podtrzymania**  $t_h$  (hold time) **po zboczu zegarowym**.
- Realizacja: układ 3 przerzutników, bramkowanie wpisu do 2 przerzutników wejściowych poziomem niskim, przepisanie do RS wyjściowego zboczem narastającym (por. Pieńkos)



# Parametry czasowe

 

Szerokość impulsu (pulse width)

 


Czas propagacji (od momentu przyczyny do momentu skutku)

# Czas propagacji


- Definicja: czas upływający pomiędzy wystąpieniem zbocza impulsu wejściowego i wywołanym przez nie zboczem impulsu wyjściowego.
- $t_{pHL}$  przy przejściu sygnału wyjściowego z wysokiego na niski ( $t_{pLH}$  analogicznie).
- W katalogach układów cyfrowych dostępne wartości nominalne, maksymalne i minimalne.

# Przerzutnik D – graf przejść

 

- Graf przejść automatu Moore'a (synchronicznego) – wyjścia zdeterminowane wyłącznie stanem automatu. Oznaczenia węzłów- stanów - numer stanu automatu/stan na wyjściu (wektor wyjściowy) etykiety przy łukach określają stan wejściowy umożliwiający przejście do wskazanego strzałką stanu. Automat synchroniczny – przejście pod wpływem zmiany stanu sygnału synchronizującego – zegara.
 
# Przerzutnik D z wejściami ustawiającymi




- W tym przypadku: Asynchroniczne (niezależne od zegara) wejście ustawiające/zerujące S/R.
- Kółko przy **wejściu** w symbolu oznacza aktywność poziomem niskim sygnału.
- Wejścia S' i R' „działają” niezależnie od stanu zegara – to wejścia asynchroniczne - posiadające **wyższy priorytet** niż zegar; określają stan wyjść układu.
- Przejście do pracy synchronicznej (realizowanej pod wpływem CLK) wymaga usunięcia aktywnego poziomu sygnału R/S i odczekania czasu określonego parametrem przerzutnika (**czas martwy**, recovery time)

# Przerzutniki - parametry czasowe

- Czas propagacji
- Czas wyprzedzenia
- Czas podtrzymania
- Czas impulsu zegara  $t_{\text{clkH}}$ ,  $t_{\text{clkL}}$
- Czas impulsu na wejściu asynchronicznym R/S niezbędny dla uzyskania żadanego skutku
- Czas martwy- przejścia do normalnej pracy po aktywności R/S (ang. recovery time)

# Parametry - wykres

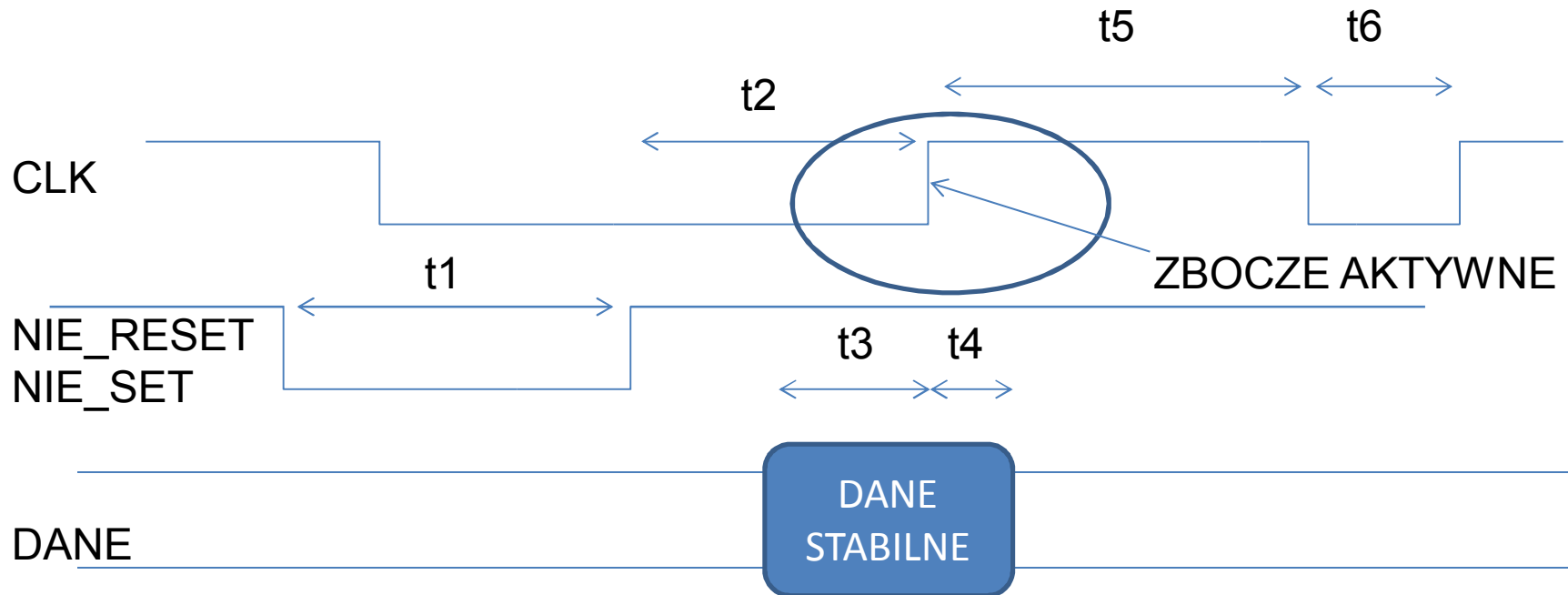

Dla poprawnej pracy przerzutnika konieczne:

$t1 > \text{min czas aktywności wejścia asynchronicznego}$

$t2 > \text{czas martwy}$

$t3 > \text{czas wyprzedzenia}$

$t4 > \text{czas podtrzymania}$

$t5 > T_{HCLK}$


$t6 > T_{LCLK}$

# Przesunięcie zegara – skos (clock skew)

- Skos - przyczyna - sygnał zegarowy może nie docierać do wszystkich punktów układu w tym samym momencie czasu, może być przyczyną rozsynchronizowania w układzie.
- Rodzaj skosu - skos wypełnienia – spowodowany różnicami pomiędzy czasami propagacji HL i LH powoduje niepożądane efekty w układach wykorzystujących oba zbocza.
- Przyczyny – rozrzut parametrów wynikający z technologii, zmienne środowisko pracy.




# Przerzutnik JK

 

- Równanie charakterystyczne (przejść):


$$Q^+ = JQ' + K'Q$$

J	K	Q <sup>+</sup>
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'

 

Graf przejść przerzutnika JK


# Przerzutnik JK i D

 

Realizacja przerzutnika D z JK


- Uwaga: Często przerzutniki JK są realizowane w wersji master/slave - wtedy czas wyprzedzenia jest równy czasowi trwania poziomu wysokiego zegara (przy aktywności zboczem opadającym)

# Rejestry z wejściem równoległym

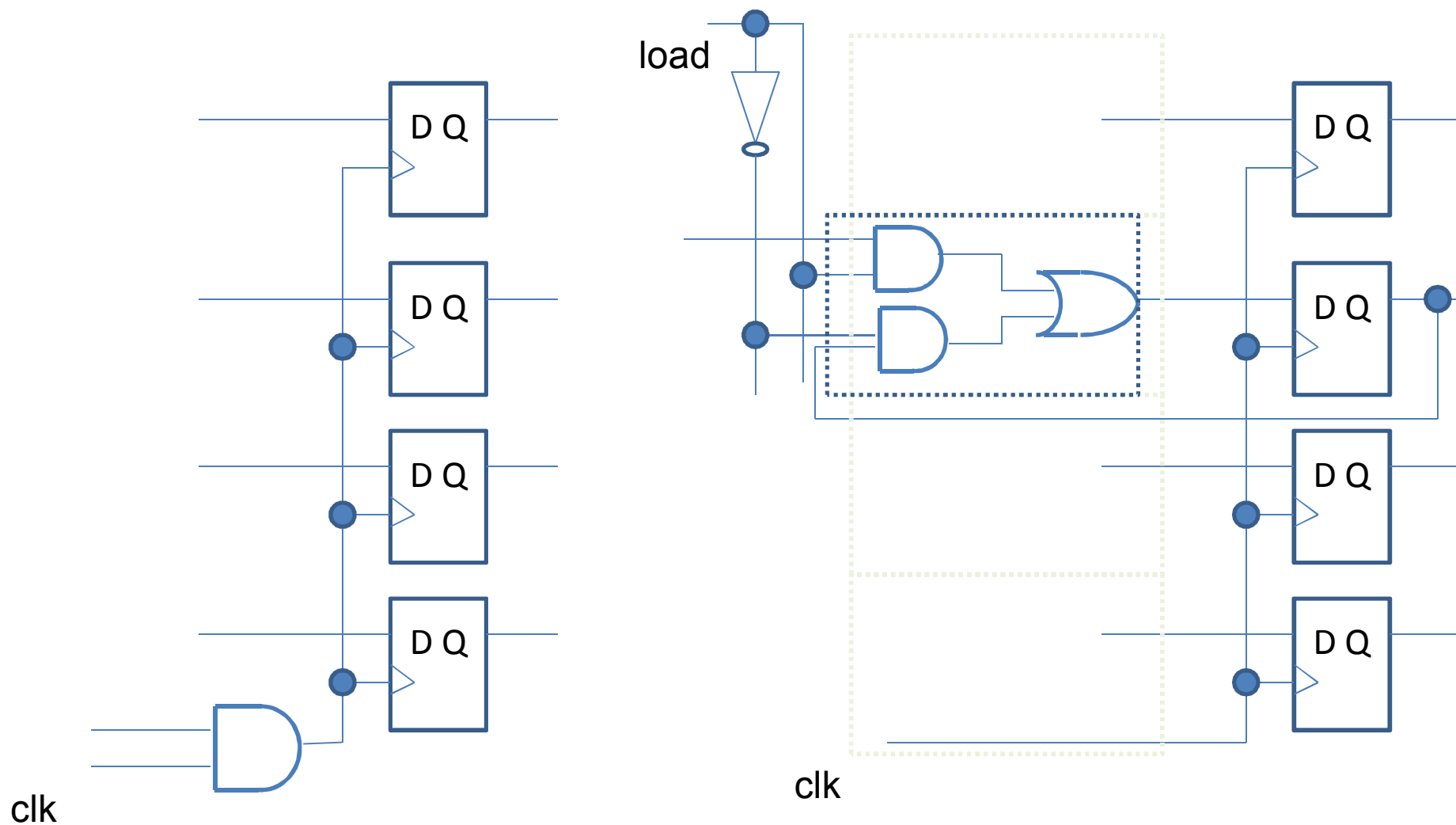

Rejestr to zbiór/ układ przerzutników o wspólnych sygnałach np. zegarowy, zerowania, trybu pracy


# Rejestry przesuwające

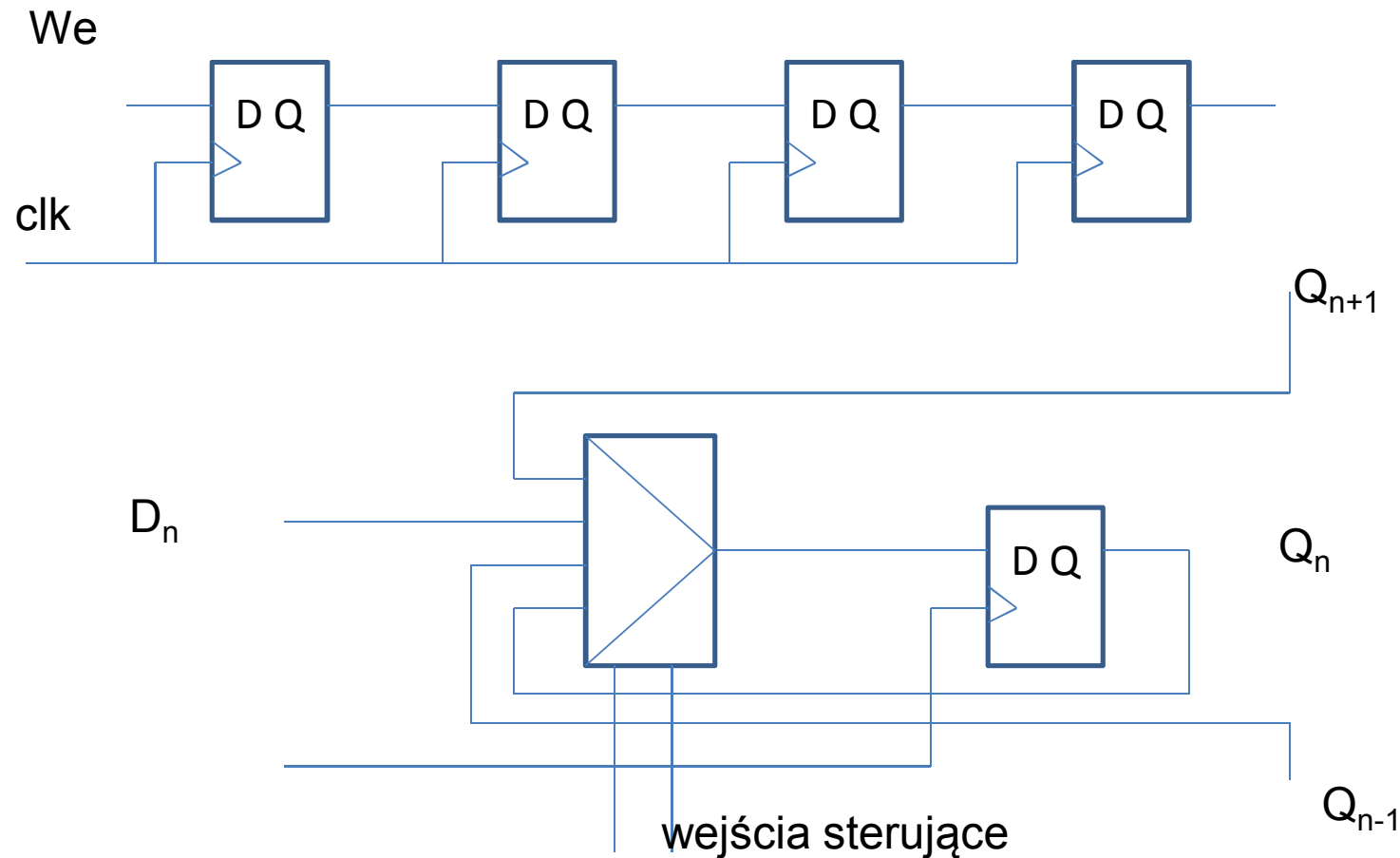

Tryb pracy: nic, przesuw w górę, wpis równoległy, przesuw w dół


- Z wejściem szeregowym, wyjściem szeregowym
- Z wybieranym typem pracy: możliwość dzielenia przez dwa i mnożenia przez dwa liczb binarnych
- Inne: szeregowo-równoległy, równoległo-szeregowy
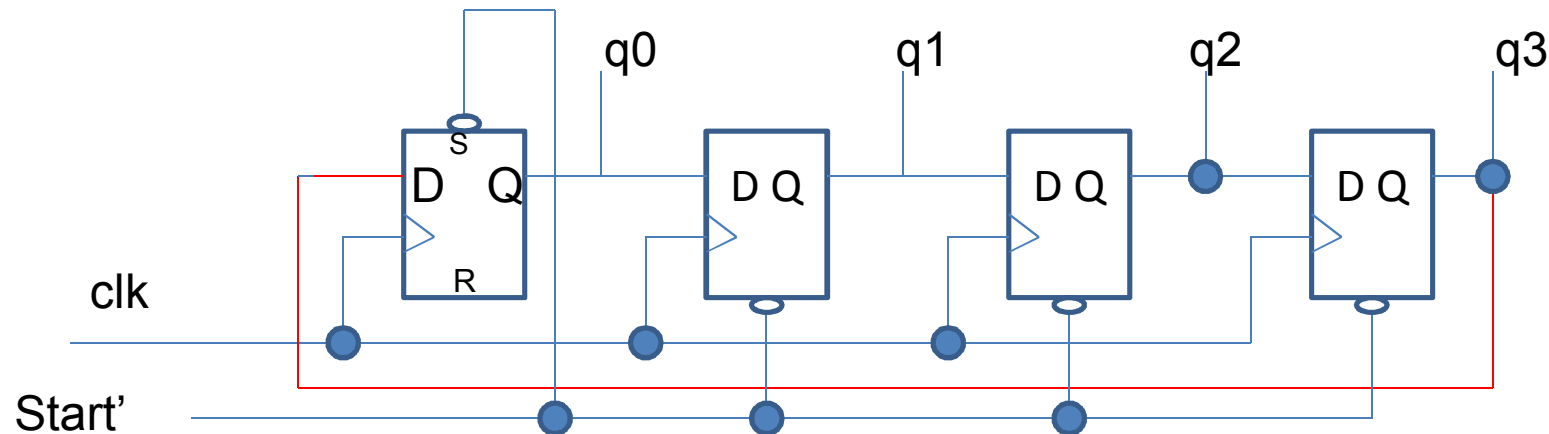
# Licznik pierścieniowy - synchroniczny generacja impulsów




- Licznik pierścieniowy – z krążącą jedynką, cykliczny układ stanów 1000,0100,0010,0001, długość cyklu równa liczbie przerzutników
- Na wyjściach licznika q0,q1,q2,q3 pojawia się w każdej chwili jeden impuls o czasie trwania równym okresowi zegara.
- Wprowadzenie w kod: start asynchroniczny lub korekcja: **NOR na (N-1) młodszych bitach podłączony do wejścia najmłodszego zamiast bitu najstarszego.**
- Zastosowanie: do synchronizacji elementów układu cyfrowego.

# Licznik pseudopierścieniowy

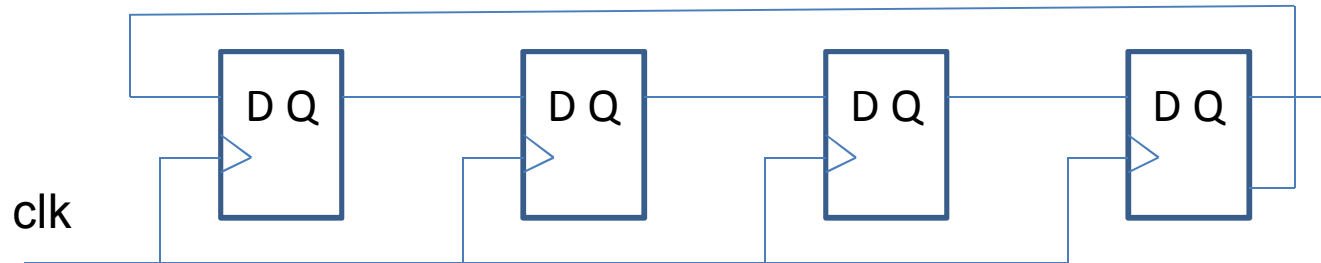

- Kolejne stany (cyklicznie): (n przerzutników daje  $2^n$  stanów)  
0000,1000,1100,1110,1111,0111,0011,0001
- Uruchomienie - wprowadzenie w kod: zerowanie rejestrów
- Wartości wektora wyjść w kolejnych cyklach **różnią się na jednej pozycji** – efekt to: brak stanów przejściowych - brak możliwości wystąpienia przejściowo innej kombinacji niż wcześniejsza i kolejna przy zmianie stanu (np. spowodowanej czasami propagacji  $T_{pHL}$  i  $T_{pLH}$ ).
- Dekodowanie każdego ze  $2^n$  stanów jest możliwe poprzez zastosowaniu jednej (n-wejściowej) bramki AND. Zastosowanie  $2^n$  bramek pozwoliłoby na wygenerowanie  $2^n$  sygnałów cyklicznych, (każdy z impulsem o szerokości równej okresowi zegara) przesuniętych względem siebie o wielokrotność okresu zegara, każdy sygnał o okresie równym  $2^n$ .
 
# Licznik **asynchroniczny** modulo $2^n$



NIE potrzebna synteza !!!

Bity w tabeli w kolejności ze schematu.

Pojawią się też stany przejściowe wynikające z szeregowej propagacji sygnału zegarowego na kolejne przerzutniki.

Liczenie w dół możliwe  $CLK_n = Q_{n-1}$

Przy okresie sygnału wejściowego (clk) mniejszym od czasu propagacji przez wszystkie przerzutniki ( $4 \cdot T_{pp}$ ) będzie możliwość zaobserwowania kolejnych liczb binarnych na wyjściach licznika.


**modulo  $2^n$**  oznacza że na kolejnych wyjściach pojawiają się sygnały o okresach  $2T_{clk}$ ,  $4T_{clk}$ ,  $8T_{clk}$ ,  $16T_{clk}$

0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0
0	1	1	0
0	0	1	0
0	0	0	0
0	0	0	1

# Licznik synchroniczny

# dzielnik częstotliwości


# CLK

 

- Najmłodszy bit - przerzutnik T - sterowana dwójka licząca
- Generacja zgody na zliczanie dla starszych bitów – gdy przepełnienie na młodszych bitach
- Podawanie Q na bramkę AND – zliczanie w górę
- Podawanie Q' na bramkę AND –  
0000,1111,0111,1011,0011,1101,1001..., zliczanie w dół (wstecz)
- Implementacja wyboru kierunku zliczania pozwala na uzyskanie licznika rewersyjnego – dwukierunkowego, jak to zrobić ? Spróbuj - 2 x AND i 1 x OR na każdą pozycję licznika.



# Liczniki modulo N

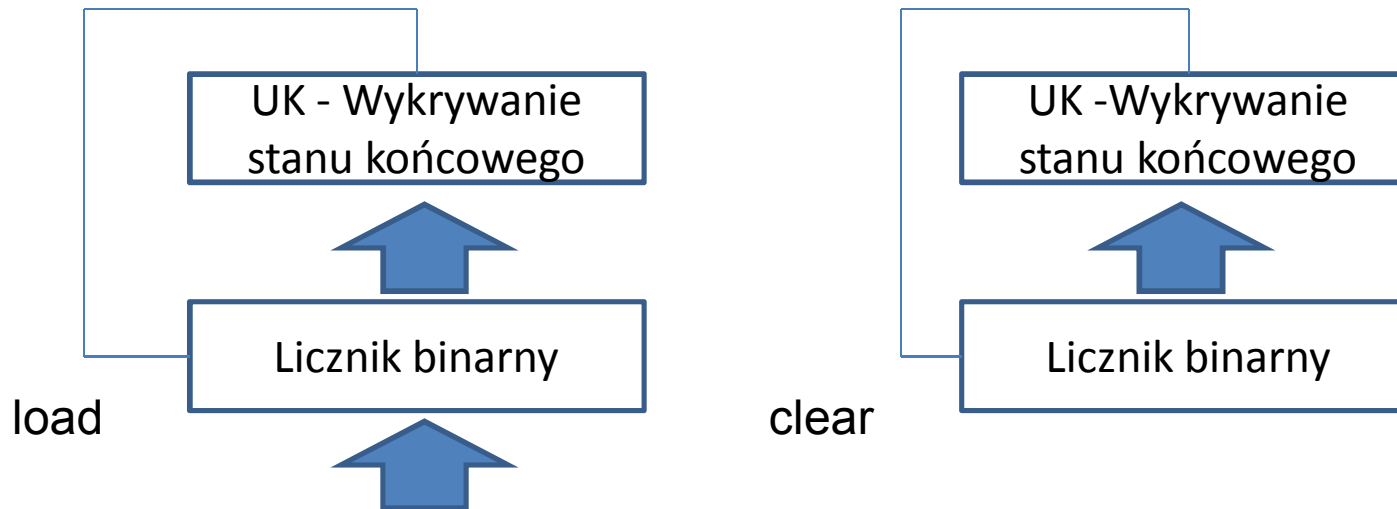

- Liczniki liczą w zakresie od wpisanego stanu (lub zera) do stanu wykrytego.
- Wykrywana wartość jest zależna od typu wejścia ładującego (zerującego).
- **Asynchroniczne** wejście zerujące powoduje konieczność wykrycia wartości N. Sygnał świadczący o wykryciu N podany jest na wejście zerowania i bez udziału zegara powoduje osiągnięcie stanu 0. Stan zero jest zatem następstwem zbocza doprowadzającego do stanu N. Mamy licznik modulo N – do cyklu potrzebne jest N zboczy zegara.
- Synchroniczne ...
- Na wyjściach licznika binarnego (synchronicznego, asynchronicznego) mogą pojawiać się przejściowo wartości niezgodne z kodem liczenia. Mogą one spowodować wcześniejsze wykrycie stanu i skrócenie kodu licznika zależne od realizacji technologicznej. Rozwiązanie problemu to synchronizacja sygnału kończącego cykl zliczania.

# Synteza liczników

- Synteza liczników synchronicznych D, JK
- Synteza liczników asynchronicznych D, JK
- Częstotliwość graniczna pracy liczników